

به نام خدا



دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پروژه نهایی درس
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال
Floating Point Arithmetic Unit

مدرس: دکتر بهاروند

اعضای گروه:

علیرضا سالمی، رضا قنبری، امید بدافی،

امیرحسین عبادی، مبینا شاه بنده

پاییز ۹۸

فهرست مطالب

۸.....	۱ مقدمه
۸.....	۱-۱ چکیده
۸.....	۱-۲ تاریخچه و کاربردها
۱۲.....	۱-۳ نحوه عملکرد کلی
۱۲.....	۱-۳-۱ ماژول های اصلی
۱۳.....	۱-۳-۲ مدل طلایی
۱۵.....	۱-۴ پایه ریاضی
۱۸.....	۱-۴-۱ عملیات تقسیم با استفاده از الگوریتم Long Division
۲۰.....	۱-۴-۲ عملیات جذر با استفاده از الگوریتم Shifting nth Root
۲۳.....	۲ توصیف معماری سیستم
۲۳.....	۲-۱ Interface
۲۳.....	۲-۱-۱ Input Interface
۲۵.....	۲-۱-۲ Output Interface
۲۶.....	۲-۲ ماژول تقسیم
۲۶.....	۲-۲-۱ ماژول div_unit
۲۷.....	۲-۲-۲ ماژول combinational_div
۲۷.....	۲-۲-۳ ماژول divider
۲۹.....	۲-۲-۴ تست قسمت های تقسیم
۲۹.....	۲-۲-۵ Wrapper تقسیم
۳۰.....	۲-۲-۶ تعداد مراحل اجرای الگوریتم تقسیم
۳۰.....	۲-۲-۷ محاسبه جواب نهایی تقسیم
۳۱.....	۲-۲-۸ محاسبه توان نهایی
۳۲.....	۲-۲-۹ تعیین Underflow و Overflow
۳۳.....	۲-۲-۱۰ واحد کنترل

۳۴.....	۱۱-۲-۲	Wrapper	ماژول
۳۵.....	۳-۲	ماژول جذر	
۳۵.....	۱-۳-۲	پیاده‌سازی کلی	
۳۷.....	۲-۳-۲	Input Wrapper	ماژول
۴۲.....	۳-۳-۲	Exponent Handler	ماژول
۴۴.....	۴-۳-۲	Output Wrapper	ماژول
۴۵.....	۵-۳-۲	SQRT	ماژول
۴۷.....	۶-۳-۲	واحد کنترل	
۴۸.....	۷-۳-۲	First One Finder	ماژول
۴۹.....	۸-۳-۲	sqrt_unit	ماژول
۵۲.....	۴-۲	رسیدگی به حالات استثناء	
۵۳.....	۵-۲	FPU	ماژول
۵۳.....	۱-۵-۲	Input Interface	ماژول
۵۴.....	۲-۵-۲	ماژول‌های جذر و تقسیم	
۵۴.....	۳-۵-۲	مالتی‌پلکسرهای خروجی	
۵۴.....	۴-۵-۲	Output Interface	ماژول
۵۷.....	۶-۲	واسط کاربری	
۵۷.....	۱-۶-۲	اسکرپت پایتون	
۵۸.....	۲-۶-۲	TCL	اسکرپت
۵۸.....	۳-۶-۲	فایل ورودی	
۵۹.....	۴-۶-۲	فایل خروجی	
۶۰.....	۳	شبیه‌سازی و تست	
۶۰.....	۱-۳	Test Bench	
۶۰.....	۱-۱-۳	ورودی و خروجی	
۶۰.....	۲-۱-۳	ریست و خاتمه عملیات	

۶۰.....	۳-۱-۳ دادن ورودی‌ها به ماژول اصلی
۶۱.....	۳-۱-۴ شمارنده کلاک
۶۱.....	۳-۲ نمونه‌هایی از تست مدار روی Wave
۶۳.....	۳-۳ درستی آزمایشی
۶۵.....	۴ سنتز
۶۶.....	۴-۱ گزارش زمانی مدار
۶۷.....	۴-۲ گزارش کلاک
۶۸.....	۴-۳ گزارش Clock Interaction
۶۸.....	۴-۴ گزارش بهره‌برداری
۶۹.....	۴-۵ گزارش توان
۷۱.....	۴-۶ سایر گزارش‌های موجود در فایل Log
۷۱.....	۴-۶-۱ FSM های تشخیص داده شده و کدینگ جدید آن‌ها
۷۲.....	۴-۶-۲ گزارش سیم‌هایی با چند Driver
۷۲.....	۴-۶-۳ گزارش Component های مصرف شده
۷۳.....	۴-۶-۴ گزارش فضای مصرف شده توسط هر ماژول
۷۵.....	۵ نتیجه‌گیری
۷۶.....	مراجع

فهرست تصاویر

شکل ۱ : بخش های مختلف یک عدد ممیز شناور	۱۱
شکل ۲ : شکل کلی مدار	۱۳
شکل ۳ : div_unit	۲۷
شکل ۴ : قسمت های ترکیبی و ترتیبی ماژول تقسیم	۲۸
شکل ۵ : واحد کنترل ماژول تقسیم	۳۳
شکل ۶ : ماژول SQRT	۳۶
شکل ۷ : سیگنال های ورودی Input Wrapper برای ماژول جذر	۳۸
شکل ۸ : دریافت توان و اعشار در ماژول جذر	۴۱
شکل ۹ : واحد کنترل Input Wrapper ماژول جذر	۴۲
شکل ۱۰ : Exponent Handler ماژول جذر	۴۳
شکل ۱۱ : Output Wrapper ماژول جذر	۴۴
شکل ۱۲ : مسیر داده ماژول SQRT	۴۷
شکل ۱۳ : واحد کنترل ماژول جذر	۴۸
شکل ۱۴ : first_one_finder ماژول	۴۹
شکل ۱۵ : sqrt_unit ماژول	۵۱
شکل ۱۶ : مسیر داده ماژول FPU	۵۵
شکل ۱۷ : واحد کنترل ماژول FPU	۵۶
شکل ۱۸ : نتیجه شبیه سازی - عملیات تقسیم - ۱	۶۱
شکل ۱۹ : نتیجه شبیه سازی - عملیات جذر - ۱	۶۲
شکل ۲۰ : نتیجه شبیه سازی - عملیات تقسیم - ۲	۶۲
شکل ۲۱ : نتیجه شبیه سازی - عملیات جذر - ۲	۶۳
شکل ۲۲ : نقشه قرار گیری مدار روی برد	۶۵

فهرست جداول

جدول ۱ : مقادیر مختلف Operation ها	۲۳
جدول ۲ : مقادیر مختلف Flag ها	۲۴
جدول ۳: حالت های خاص برای تقسیم	۵۲
جدول ۴ : حالت های خاص برای جذر	۵۲
جدول ۵ : گزارش زمانی سنتز	۶۶
جدول ۶ : گزارش زمانی پیاده سازی	۶۶
جدول ۷ : گزارش کلاک	۶۷
جدول ۸ : گزارش Clock Interaction	۶۸
جدول ۹ : گزارش بهره برداری	۶۸
جدول ۱۰ : گزارش توان	۶۹
جدول ۱۱ : FSM های فایل Log	۷۱
جدول ۱۲ : گزارش سیم های با چند Driver	۷۲
جدول ۱۳ : گزارش Component های مصرف شده	۷۲
جدول ۱۴ : گزارش فضای مصرفی هر ماژول	۷۳

جدول فعالیت اعضاء گروه

گزارش	سنتز	تست	پیاده سازی	ارزیابی اولیه	
تدوین صفحات و توضیح بخش تست و اسکریپت	بررسی شماتیک	اسکریپت پایتون و TCL و تست کلی	ماژول تقسیم	یافتن الگوریتم تقسیم	مبینا شاه بنده
نگارش بخش پیاده سازی	بررسی شماتیک	واحد تقسیم و تست کلی	ماژول تقسیم	یافتن الگوریتم تقسیم	امید بذاقی
نگارش مقدمه و توضیح مدل طلایی	بررسی شماتیک	اتصال مدل طلایی به فرایند تست و تست کلی	ماژول جذر	یافتن مدل طلایی	امیرحسین عبادی
نگارش بخش پیاده سازی	انجام سنتز و اجرای تست فانکشنال پس از سنتز	واحد جذر و تست کلی	ماژول جذر	یافتن الگوریتم جذر	رضا قنبری
نگارش بخش ارزیابی ریاضی و نتایج سنتز	انجام سنتز و اجرای تست فانکشنال پس از سنتز	نوشتن کد ارزیابی کننده برای ماژول اصلی و تست کلی	رابطه های ورودی خروجی	یافتن الگوریتم جذر	علیرضا سالمی

۱ مقدمه

۱-۱ چکیده

در این پروژه یک واحد پردازش محاسبات اعشاری با استفاده از زبان های توصیف سخت افزار ، دارای قابلیت های تقسیم و جذر پیاده سازی شده است. کاربر با وارد کردن اعداد اعشاری با دقت واحد^۱ یا دقت مضاعف مورد نظر خود و هم چنین تعیین کردن عملیات منتخب خویش، پاسخ دقیق عملیات را بدست می آورد. در این پروژه برای آزمودن صحت عملکرد پاسخ های خروجی از کتابخانه mpmath که به زبان پایتون پیاده سازی شده است، استفاده شده است. الگوریتم های بهینه جذر و تقسیم انتخاب شده در بخش ۱-۴ به تفصیل توضیح داده شده است.

۱-۲ تاریخچه و کاربردها

در گذشته سیستم های کامپیوتری شامل یک بخش جداگانه پردازش محاسبات اعشاری نبودند بلکه عملیات های ریاضیاتی خود را توسط یک پردازنده مکمل^۲ انجام میدادند. برای مثال حضور یک واحد پردازشی اعشاری در داخل واحد پردازنده گرافیکی^۳ الزامی بود و تمامی عملیات های اعشاری توسط این واحد صورت میگرفت. روش دیگر انجام عملیات های وابسته به ممیز شناور^۴ توسط نرم افزار ها بود که در این حالت سربار کاری واحد پردازش مرکزی^۵ افزوده گردیده و از سخت افزار خاص منظور برای محاسبات اعشاری استفاده نمی گشت. یکی از روش های محاسبات نرم افزاری استفاده از توابع^۶ CORDIC است که با استفاده از توابع مثلثاتی و هذلولوی قادر به انجام عملیات های وابسته به ممیز شناور در سطح نرم افزار می شوند. در سری های Intel 8087, 80287, 80387 تا سری 80486 (حدود سال ۱۹۸۹) از این روش ها برای محاسبات اعشاری استفاده می شد. از دهه ۱۹۹۰ به بعد بیشتر ریزپردازنده ها از یک یا چند واحد محاسباتی اعشاری استفاده میکردند.

¹ Single precision

² Co-processor

³ Graphical processing unit

⁴ Floating point

⁵ Central processing unit

⁶ Coordinate rotation digital computer

در معماری های فعلی کامپیوتر ها بخش ممیز شناور و صحیح از یکدیگر جدا شده اند و برای مثال رجیستر های خاص منظوره برای ممیز شناور در نظر گرفته شده است. در معماری x87 اینتل که زیرمجموعه ای از دستورات معماری معروف x86 اینتل است، از یک واحد پردازش اعشاری برای اعداد اعشاری استفاده شده است که همراه واحد پردازش مرکزی های دیگر x86 کار میکند و با مجموعه دستورالعمل^۱ خاصی که در دسترس میگذارد، محاسبات اعشاری را تسریع می کند. البته در دستورالعمل های این پردازنده قابلیت های اندک محاسباتی مانند جمع، تفریق و مقایسه به همراه برخی توابع پیچیده تر ریاضیاتی مانند محاسبه تانژانت صورت میگیرد. پیش از اضافه شدن این واحد محاسباتی به پردازنده ها، کامپایلرها می بایست از فراخوانی های کند کتابخانه ای استفاده میکردند.

در دهه 1980 در معماری های ارائه شده توسط IBM مکان سوکتی برای یک واحد پردازش اعشاری دیده میشد که کاملاً جدا از ساختار واحد پردازش مرکزی تعبیه شده بود. اینگونه واحد پردازش اعشاری ها امروزه نیز در واحد های ریزپردازنده و کامپیوتر های تک بردی^۲ دیده می شود که در صورت اضافه کردن آنها به بورد مورد نظر و استفاده از محیط های یکپارچه سازی نرم افزاری^۳ خاص خودشان، می توان سرعت پردازش اعشاری را در این سیستم ها بالا برد.

همانطور که مکرراً ذکر شد، از نقاط مثبت و کاربرد های واحد پردازش اعشاری تسریع عملیات هایی است که بر پایه ی محاسبات ریاضی اعشاری هستند. همچنین امروزه در واحدهای پردازش اعشاری با استفاده از خط انتقال^۴، سرعت بخشی به دریافت^۵ دستورالعمل ها و بازدهی بیشتر اتفاق افتاده است. اما از طرفی به هنگام برنامه ریزی کردن^۶ این دستورات در خط انتقال به علت اینکه مانند بقیه دستورات عادی نیستند، باید عملیات های برنامه ریزی بسیار با دقت انجام شوند و هر دستور بعد از مدت زمان معین (به عنوان مثال ۱۴ سیکل زمانی) از خط انتقال خارج شود و جواب را به باس خروجی بدهد. در غیر اینصورت دچار تداخل بین دستورات می شویم و سیستم به حالت غیرمطلوبی می رود.

¹ Instruction set architecture

² Single-board computer

³ IDE

⁴ Pipeline

⁵ Load

⁶ Scheduling

انواع مدل های مختلف واحد پردازش اعشاری را می توان در مدار های مختلف دید اما همانطور که ذکر شد در حالت کلی به سه دسته تقسیم میشوند. دسته اول همان کتابخانه های موجود نرم افزاری هستند که به اصطلاح به عنوان واحد پردازش اعشاری عمل میکنند. این کتابخانه ها با استفاده از واحد پردازش مرکزی به ترتیب دستورات معادل این واحد را ایجاد کرده و با سرعت کندتری نسبت به حالت فیزیکی واحد پردازش اعشاری محاسبات خود را انجام می دهد. البته از طرفی از لحاظ هزینه و مکان روی بورد دارای مزیت نسبت به واحدهای فیزیکی است. دسته دوم این پردازنده ها بصورت قابل اضافه شدن هستند که می توان آنها را با اتصال به بورد کامپیوتر خود و نصب درایور مخصوص در پردازش های اعشاری استفاده نمود. دسته سوم نیز بصورت مشخص از ابتدا در روی بورد قرار گرفته اند و در کنار سایر واحد های پردازنده عملیات اعشاری را با مجموعه دستورات مشخص خود انجام می دهند. امروزه بیشتر دسته سوم این پردازنده ها مورد توجه طراحان سیستم های کامپیوتری قرار گرفته که علت عمده آن بهینه بودن و سرعت بالا این مدل طراحی است. با توجه به اینکه محاسبات اعشاری اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است، شرکت هایی مانند Intel با قرار دادن یک واحد پردازش اعشاری – که از محاسبات تجاری^۱ بهره می گیرد – روی بورد خود استفاده می کنند. این پردازنده میتواند اعداد صحیح تا دقت 10^{18} را بصورت کاملاً دقیق و بدون خطا محاسبه کند و اعداد بزرگتر از این مقدار را رند کند. هم چنین این واحد پردازشی از قابلیت های دیگری مانند رند کردن جهت دار، پشتیبانی از اعداد بسیار کوچک^۲ و برنامه های جدا برای کنترل کردن استثنائات^۳ بهره می برد.

استاندارد IEEE ممیز شناور

در استانداردهای IEEE استاندارد ۷۵۴ مباحث مربوط به ممیز شناور را توضیح می دهد. این استاندارد مباحث زیر را پوشش میدهد:

۱. فرمت های معماری اعداد: مجموعه ای از اعداد دودویی^۴ و دهدهی^۵ که شامل اعداد متناهی،

نامتناهی و NaN می باشد

^۱ Commercial computing

^۲ Gradual underflow

^۳ Exception handlers

^۴ Binary

^۵ Decimal

۲. فرمت تبدیل اعداد: تبدیل های مورد استفاده برای تغییر داده از یک encoding به دیگری برای بهینه شدن فرآیند ها


۳. قواعد رند کردن

۴. عملیات ها: عملیات های حسابی و مثلثاتی استاندارد

۵. کنترل کردن حالات استثناء

فرمت اعداد

اعداد ممیز شناور به دو حالت دقت واحد و مضاعف هستند که به ترتیب ۳۲ بیت و ۶۴ بیت میباشند. در شکل زیر حالت ۳۲ بیت را مشاهده می کنید. این عدد ۳۲ بیتی شامل ۱ بیت علامت، ۸ بیت توان و ۲۳ بیت اعشار است.

 

شکل ۱: بخش های مختلف یک عدد ممیز شناور

اعداد ممیز شناور مضاعف که ۶۴ بیتی هستند دارای ۱ بیت علامت، 11 بیت توان و ۵۳ بیت اعشار است.

نحوه محاسبه اعداد ممیز شناور دقت واحد به صورت زیر است:

$$value = (-1)^{sign} * 2^{exponent-127} * (1 + \sum_{i=1}^{23} frac_{23-i} * 2^{-i})$$

نحوه محاسبه اعداد ممیز شناور دقت مضاعف به صورت زیر است:

$$value = (-1)^{sign} * 2^{exponent-1023} * (1 + \sum_{i=1}^{52} frac_{52-i} * 2^{-i})$$

در این پروژه عملیات های مربوط به اعداد به فرمت نرمال پشتیبانی می شوند. هم چنین اعداد INF و NaN و صفر نیز پشتیبانی می شود و تنها اعداد غیر نرمال^۱ که در واقع بخش توان آنها صفر است، پشتیبانی نمی شود و عملیات با آنها باعث ایجاد استثناء می گردد.

۱-۳ نحوه عملکرد کلی

۱-۳-۱ ماژول های اصلی

ماژول های اصلی از دید کلی در زیر آمده اند:

۱. ماژول ورودی

این ماژول ورودی های مورد نظر کاربر را دریافت کرده و هم چنین از کاربر عملیات مورد نیاز را نیز دریافت میکند. علاوه بر آن شرایط دقت واحد یا مضاعف بودن ورودی ها را نیز دریافت می کند. حال بر اساس اینکه عملیات، جذر یا تقسیم است و اینکه اعداد ورودی به کدام فرمت اعداد اعشاری هستند، ورودی های متناظر برای هر ماژول را ایجاد می کند.


۲. ماژول های عملیات

این بخش شامل دو ماژول اصلی است که عملیات های متناظر را انجام می دهند. ماژول تقسیم دو عدد را دریافت می کند و بعد از انجام عملیات لازم بر روی ورودی داده شده توسط ماژول ورودی (بدست آوردن توان و عدد داده شده در بیت های ورودی)، محاسبات مربوطه به عملیات متناظر را آغاز می کند.

۳. ماژول خروجی

این ماژول نیز پاسخ حاصل عملیات های تقسیم و جذر را دریافت می کند و آنها را به فرمت مورد پسند خروجی در می آورد. بعبارتی دیگر خروجی حاصله از ماژول های عملیاتی را بصورت استاندارد اعشاری در ۶۴ بیت به نمایش می گذارد.

¹ De-normal

 

شکل ۲: شکل کلی مدار

۱-۳-۲ مدل طلایی

همانطور که گفته شده از کتابخانه `mpmath` بعنوان مدل طلایی در این پروژه استفاده شده است. این کتابخانه دارای بخش های متعدد محاسباتی ریاضی برای اعداد اعشاری با اعشار نامحدود است. این کتابخانه از داده ها با نوع های حقیقی و مختلط اعشاری پشتیبانی می کند. این داده ها را با شی هایی با نوع `mpf`^۱ و `mpc`^۲ به ترتیب بازمی گرداند. هم چنین این کتابخانه ماتریس ها را نیز پشتیبانی میکند. مقادیر خاص نیز با دو نوع `NaN`^۳ و `INF`^۴ مشخص می شوند.

برپا کردن^۵ کتابخانه در پایتون

برای این کار بایستی ابتدا در فایل پایتون موردنظر تمامی کتابخانه های `mpmath` را شامل کنیم^۶ و سپس در رابط کاربری تحت فرمان از تابع `sqrt` برای جذر و از تقسیم معمولی برای تقسیم استفاده کنیم. در این حالات اگر اعداد ما حقیقی باشند، خروجی نمایش داده شده یک `mpf` است که بایستی

^۱ Mpmath floating point

^۲ Mpmath complex

^۳ Not a number

^۴ Infinite

^۵ Setup

^۶ Include

مقدار ممیز شناور آن را از این شی خارج کنیم. برای این کار نیز کافی است حاصل خروجی تابع صدا زده شده را به تابع float دهیم تا خروجی مورد نظر ممیز شناور را بازگرداند.

توابع مورد نیاز برای تقسیم و جذر

توابع مورد نیاز برای محاسبه جذر در فایل *libintmath.py* موجود است که با استفاده تابع *isqrt_small_python* و تابع *isqrt_fast_python* عملیات را انجام می دهد. در تابع اولی در صورتیکه عدد اعشاری از حدی کوچکتر باشد از جذر پایتون استفاده می کند و در غیر اینصورت با استفاده از عملیات های بیتی و الگوریتم نیوتن محاسبه جذر را انجام می دهد. تابع دیگر که با سرعت بیشتر این عملیات را انجام می دهد در پیاده سازی از الگوریتم نیوتن استفاده می کند. تفاوت این دو مدل پیاده سازی این است که در تابع اولی با استفاده از حلقه while شروع به پیمایش و نزدیک شدن به عددی می کند که حاصل جذر می باشد ولی در تابع دومی با استفاده از تابع *giant_step* که در همین فایل پیاده سازی شده، با سرعت بیشتری به سمت عدد مورد نیاز حرکت می کنیم. لذا الگوریتم اصلی پیاده سازی جذر در این مدل طلایی، الگوریتم نیوتن است.

هم چنین برای پیاده سازی عملیات تقسیم در فایل *libmpf.py* تابع *mpf_div* این عملیات را انجام میدهد. در این تابع نیز عملیات بیتی اعمال شده و بعد از بدست آوردن حاصل برای جواب از تابع *normalize* استفاده شده است که به ترتیب علامت و خارج قسمت و باقی مانده را بصورت ممیز شناور بدست آورده و این تابع یک چندتایی^۱ نرمال شده را به عنوان جواب نهایی باز می گرداند.

توابع ذکر شده در بالا دارای یک سری توابع رابط هستند که به وسیله آنها به رابط کاربری خط فرمان^۲ متصل میشود. این توابع عملیات های چک کردن صحیح بودن فرمت عدد و تقسیم بخش های مختلف آن را در دستور کار خود دارند.

¹ Tuple

² Command line interface

۱-۴ پایه ریاضی

در ۳ مورد بعد، اعمال را با نتیجه عدد صحیح فرض کنید. علت آن است که در دنیای دیجیتال، نمایش اعداد صحیح ساده‌تر است و در صورت نیاز به اعداد حقیقی، از پروتکل‌هایی استفاده می‌کنیم که اعداد اعشاری را به صورت اعداد صحیح مدل کنند.

۱. اگر عددی باینری در رقم $2n$ ام (با شروع از یک) یا بالاتر خود مقدار یک داشته باشد، پس از اجرای الگوریتم جذر در رقم n ام یا بزرگتر از آن مقدار یک خواهد داشت.

اثبات: اگر عدد مورد نظر را به صورت جمع توان‌هایی از ۲ بنویسیم داریم:

$$input = \sum_{p=0}^{\log(input)} 2^p * input[p]$$

بنابراین اگر از عبارت بالا جذر بگیریم در کوچکترین حالت برای $input$ فقط رقم $2n$ ام آن مقدار یک دارد و سایر ارقام صفر هستند؛ پس $input = 2^{2n-1}$ خواهد بود و با اعمال جذر، داریم $\sqrt{input} = \sqrt{2^{2n-1}} = \frac{2^n}{\sqrt{2}}$ که چون مقدار جذر ۲ از خود ۲ کمتر است ولی از یک بیشتر است، به معنای آن است که در رقم n ام خود مقدار یک دارد و نه $n+1$ ام. حال هر عدد بزرگتری از کمترین مقدار $input$ را جذر بگیریم، مقدار آن از جذر کمترین مقدار $input$ بیشتر است؛ پس در رقمی برابر یا بزرگتر از n مقدار یک دارد. در صورتی که عدد باینری در رقم $2n-1$ ام خود (با شروع از یک) مقدار یک داشته باشد، به وضوح پس از اجرای الگوریتم جذر در رقم n ام مقدار یک خواهد داشت.

۲. اگر بزرگترین رقمی که عددی باینری در آن مقدار یک دارد در بیت $2n$ ام یا کمتر باشد، پس از اجرای الگوریتم جذر در رقم n ام یا کمتر از آن مقدار یک خواهد داشت.

اثبات: اگر عدد مورد نظر را به صورت جمع توان‌هایی از ۲ بنویسیم داریم:

$$\log(input) \\ input = \sum_{p=0} 2^p * input[p]$$

بنابراین اگر از عبارت بالا جذر بگیریم در بزرگترین حالت input، تمام رقم‌های 2n ام تا اول مقدار یک خواهند داشت. از طرفی می‌دانیم که:

$$2^{2n} - 1 = 2^{2n-1} + 2^{2n-2} + \dots + 2 + 1$$

پس input در بزرگترین حالت خود برابر $2^{2n} - 1$ خواهد بود و به وضوح مقدار آن از 2^{2n} کمتر است. میدانیم جذر 2^{2n} کوچکترین عددی است که در رقم $n+1$ ام خود مقدار یک دارد پس \sqrt{input} در رقم n ام یا کمتر مقدار یک خواهد داشت. در صورتی که عدد باینری در رقم $2n-1$ ام خود (با شروع از یک) مقدار یک داشته باشد، به وضوح پس از اجرای الگوریتم جذر در رقم n ام مقدار یک خواهد داشت.

۳. اگر عددی در رقم $2n$ ام خود مقدار یک داشته باشد و همه ارقام بزرگتر از $2n$ صفر باشند، جذر آن در رقم n ام خود مقدار یک دارد.

اثبات: با در نظر گرفتن موارد اثبات شده در قسمت یک و دو، درمی‌یابیم که اشتراک این دو بخش رقم n ام است. بنابراین عبارت فوق ثابت می‌شود.

۴. اگر اپراتور صحیح L (اپراتوری که مقدار خروجی آن عددی صحیح است) داشته باشیم و بخواهیم به کمک آن اپراتور حقیقی S (خروجی آن عدد حقیقی است) را پیاده سازی کنیم، داریم:

$$S(input) = L(input * 2^k) * 2^r$$

که r و k به دقتی که می‌خواهیم تبدیل انجام شود بستگی دارد. می‌توان عبارت فوق را ثابت کرد اما به دلیل پیچیدگی زیاد این عمل، در اینجا فقط این عبارت را برای اپراتورهای تقسیم و جذر ثابت می‌کنیم.

اثبات برای جذر

فرض کنید بخش صحیح جذر عدد ورودی باینری input برابر inp_z باشد و قسمت بعد از ممیز آن نیز inp_f باشد. فرض کنید بخواهیم با دقت m رقم اعشار را محاسبه کنیم. در این صورت داریم:

$$\sqrt{input * 2^{2m}} = inp_z . inp_f * 2^m$$

این عبارت به این معناست که قسمت صحیح حاصل فوق، شامل m رقم پر ارزش inp_f نیز خواهد بود. با این تفاسیر، اگر اپراتور L جذر صحیح عدد $input * 2^{2m}$ را محاسبه کند، m رقم از inp_f را نیز محاسبه خواهد کرد. بنابراین می توان با دقت m رقم، ارقام قسمت اعشاری را نیز محاسبه کرد. پس اپراتور S کفایت که حاصل $L(input * 2^{2m})$ را بر 2^m تقسیم کند تا m رقم اعشاری به سر جای خود برگردند.

اثبات برای تقسیم

فرض کنید در تقسیم عدد $input1$ به عدد $input2$ قسمت صحیح جواب برابر res_z و قسمت بعد از ممیز برابر res_f باشد. فرض کنید بخواهیم با دقت m رقم اعشار را محاسبه نمائیم. در این صورت داریم:

$$\frac{input1 * 2^m}{input2} = res_z . res_f * 2^m$$

این عبارت به این معناست که قسمت صحیح حاصل فوق، شامل m رقم پر ارزش res_f نیز خواهد بود. با این تفاسیر، اگر اپراتور L تقسیم صحیح عدد $input1 * 2^m$ بر $input2$ را محاسبه کند، m رقم از res_f را نیز محاسبه خواهد کرد. بنابراین میتوان با دقت m رقم، ارقام قسمت اعشاری را نیز محاسبه کرد. پس اپراتور S کفایت که حاصل $L(input1 * 2^m, input2)$ را بر 2^m تقسیم کند تا m رقم اعشاری به سر جای خود برگردند.

۱-۴-۱ عملیات تقسیم با استفاده از الگوریتم Long Division

در ریاضیات روش long division به عنوان روشی استاندارد برای انجام تقسیم اعداد بر یک دیگر کاربرد دارد و به اندازه‌ای ساده است که در محاسبات دستی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش تقسیم به مراحل ساده‌تری شامل تفریق و جمع تبدیل می‌گردد اما برخلاف روش‌های دیگر تقسیم به وسیله تفریق، هزینه آن از مرتبه $O((\log n)^2)$ است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در باره این روش می‌توانید به این [لینک](#) مراجعه فرمایید.

۱-۴-۱-۱ مراحل اجرای الگوریتم Long Division

اگر بخواهیم عدد N را بر D تقسیم کنیم به صورت زیر عمل می‌کنیم:

```
if  $D = 0$  then error (Division By Zero)
```

```
 $Q := 0$ 
```

```
 $R := 0$ 
```

```
for  $i := n - 1 \dots 0$  do
```

```
     $R := R \ll 1$ 
```

```
     $R(0) := N(i)$ 
```

```
    if  $R \geq D$  then
```

```
         $R := R - D$ 
```

```
         $Q(i) := 1$ 
```

```
    end
```

```
end
```

پس از کامل شدن اجرای الگوریتم فوق، حاصل خارج قسمت تقسیم در Q و مقدار باقی‌مانده در R قرار دارد.

۱-۴-۱-۲ بررسی پیچیدگی زمانی الگوریتم Long Division

اگر عدد N را بر M تقسیم کنیم، در این صورت تعداد بیت‌های لازم برای نمایش آن‌ها برابر $\log N$ و $\log M$ است. برای انجام هر تقسیم، چون از جمع‌کننده استفاده می‌شود

و بیت نقلی منتقل می‌شود، هزینه تفریق عدد N از M برابر $O(\log(\max(M, N)))$ است. در هر حلقه از اجرای الگوریتم، یک بار تفریق رخ خواهد داد و الگوریتم در مجموع، به اندازه $M \log$ دفعه اجرا می‌شود. بنابراین هزینه اجرای الگوریتم فوق به صورت زیر است.

با فرض اینکه $M = O(n)$ و $N = O(n)$ بنابراین:

$$T(n) = O(\log n) * O(\log n) = O((\log n)^2)$$

۱-۴-۳ اثبات درستی الگوریتم Long Division

به منظور مشاهده جزئیات مربوط به اثبات ریاضی کامل مربوط به الگوریتم، می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.

۱-۴-۴ الگوریتم Long Division برای اعداد Floating Point

برای پیاده سازی الگوریتم تقسیم دو عدد به فرمت floating point به کمک long division کار را به دو بخش تقسیم می‌کنیم.

در بخش اول به محاسبه حاصل تقسیم بخش اعشاری به یکدیگر می‌پردازیم. الگوریتم long division فقط جواب قسمت صحیح (بعد از ممیز) تقسیم دو عدد بر یکدیگر را بر می‌گرداند. برای محاسبه قسمت اعشاری از روش اسبثات شده در بخش ۴ ام قسمت پیش‌نیازهای اثبات الگوریتم که توضیح داده شد، استفاده می‌کنیم. پس داریم:

اگر بخواهیم عملیات را روی دو عدد با دقت واحد باشند انجام دهیم، عددی را که تقسیم می‌شود را به اندازه ۲۴ واحد به چپ شیفت می‌دهیم. در این صورت ۲۴ رقم از قسمت اعشاری حاصل تقسیم نیز محاسبه خواهد شد. چون برای بازسازی و تبدیل دوباره عدد حاصل به فرمت دقت واحد به ۲۳ رقم اعشار نیاز است، به این شکل ارقام مورد نظر تولید خواهد شد.

اگر بخواهیم عملیات را روی دو عدد دقت مضاعف انجام دهیم، عددی را که تقسیم می‌شود را به اندازه ۵۳ واحد به چپ شیفت می‌دهیم. در این صورت ۵۳ رقم از قسمت اعشاری حاصل تقسیم نیز محاسبه خواهد شد. چون برای بازسازی و تبدیل دوباره عدد حاصل به فرمت دقت مضاعف به ۵۲ رقم اعشار نیاز است، به این شکل ارقام مورد نظر تولید خواهد شد.

در بخش دوم به محاسبه توان عدد حاصل از تقسیم می‌پردازیم. وقتی دو عدد به یکدیگر تقسیم شوند، توان‌های آن‌ها از هم کم خواهند شد و با مقداری ثابت جمع می‌شود تا به فرمت مورد نیاز برای اعداد floating point دریايد. در اینجا صرفاً الگوریتم مورد استفاده و شیوه استفاده از آن را بیان کردیم. جزئیات پیاده‌سازی‌ها و نقاط مرزی در قسمت توضیح پیاده‌سازی مفصلاً بیان خواهد شد.

۱-۴-۲ عملیات جذر با استفاده از الگوریتم Shifting nth Root

در ریاضیات ریشه n ام یک عدد از حل معادله $x^n = A$ به دست می‌آید و مقدار آن برابر $x = \sqrt[n]{A}$ است. در این روش، مقدار ریشه n ام یک عدد، به صورت رقم به رقم و هر رقم در یک مرحله محاسبه می‌شود و هنگامی که یک رقم محاسبه شود مقدار آن قطعی است و در محاسبات ارقام بعدی، مقدار آن عوض نخواهد شد. الگوریتم ذکر شده برای هر پایه (base) قابل محاسبه است و روش پیاده‌سازی آن برای هر پایه، با تغییر اندکی نسبت به پایه قبلی قابل انجام است. همچنین در شرایطی خاص، میتوان داده‌های سریال را نیز به وسیله این الگوریتم پیاده‌سازی کرد. دقت کنید این الگوریتم فقط قادر به محاسبه ریشه صحیح اعداد است. برای مثال در صورتی که عدد ۲۳ به عنوان ورودی داده شود مقدار خروجی آن برابر ۴ خواهد بود. در ادامه فرایند تبدیل این الگوریتم به الگوریتمی که ریشه را به صورت حقیقی محاسبه کند بیان خواهیم کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به این الگوریتم به این [لینک](#) مراجعه فرمایید.

۱-۴-۲-۱ مراحل اجرای الگوریتم Shifting nth Root

اگر بخواهیم ریشه دوم عدد num را محاسبه کنیم داریم:

```
res = 0
bit = 1 << N-2
while (bit > num) begin
    bit >>= 2;
end
while (bit != 0) begin
```

```

if (num ≥ res + bit) begin
    num -= res + bit;
    res = (res >> 1) + bit;
end
else
    res >>= 1;
bit >>= 2;
end

```

در پایان حاصل جذر در متغیر *res* قرار دارد.

۱-۴-۲ بررسی پیچیدگی زمانی الگوریتم Shifting nth Root

اگر عدد N را بر M تقسیم کنیم، در این صورت تعداد بیت‌های لازم برای نمایش آن‌ها برابر $\log N$ و $\log M$ است. برای انجام هر جمع، چون از جمع‌کننده استفاده می‌شود و بیت نقلی منتقل می‌شود، هزینه جمع عدد N و M برابر $O(\log(\max(M, N)))$ است. قسمت حلقه *while* به صورت کاملاً *combinational* محاسبه می‌شود و هزینه آن به اندازه یک جمع‌کننده است (در قسمت مربوط به پیاده‌سازی راجع به این مورد بیشتر توضیح داده شده است). از طرفی در پیاده‌سازی‌های رایج این الگوریتم از جمع‌کننده برای انجام جمع استفاده می‌شود اما در پیاده‌سازی انجام شده در این پروژه، از مجموعه‌ای از گیت‌های *or* استفاده شده است که به صورت موازی با هزینه $O(1)$ عمل می‌کنند. تعداد اجراهای حلقه اصلی الگوریتم $O(\log(\text{bit}))$ است که در بدترین حالت ممکن $O(\log n)$ هزینه دارد. هزینه مقایسه دو عدد نیز $O(\log n)$ است. بنابراین هزینه الگوریتم به صورت زیر است:

با فرض اینکه $M = O(n)$ و $N = O(n)$ بنابراین:

$$T(n) = O(\log n) * O(\log n) = O((\log n)^2)$$

توجه: در لینک ارائه شده در قسمت قبل هزینه این الگوریتم با پیاده‌سازی نرم‌افزاری آمده است و به همین دلیل با محاسبات فوق متفاوت است.

۱-۴-۲-۳ اثبات درستی الگوریتم

به منظور مشاهده جزئیات مربوط به اثبات ریاضی کامل مربوط به الگوریتم، می‌توانید به این لینک مراجعه فرمایید.

۱-۴-۲-۴ الگوریتم Shifting nth Root برای اعداد Floating Point

برای پیاده سازی الگوریتم جذر یک عدد به فرمت floating point به کمک shifting nth root کار را به دو بخش تقسیم می‌کنیم.

در بخش اول به محاسبه حاصل جذر بخش اعشاری می‌پردازیم. الگوریتم shifting nth root فقط جواب قسمت صحیح (بعد از ممیز) جذر عدد را بر می‌گرداند. برای محاسبه قسمت اعشاری از روش اثبات شده در بخش ۴ ام قسمت پیش‌نیازهای اثبات الگوریتم که توضیح داده شد، استفاده می‌کنیم. پس داریم:

I. اگر بخواهیم عملیات را روی عدد با دقت واحد انجام دهیم، اگر توان عدد ورودی زوج باشد، عدد ورودی را به اندازه ۲۳ بیت و اگر توان فرد باشد، به اندازه ۲۴ بیت به چپ شیف می‌دهیم. به این ترتیب در ازای هر دو حالت زوج یا فرد بودن توان، تعداد ۲۳ بیت رقم بعد از اعشار برای حاصل جذر محاسبه می‌شود. برای بازسازی عدد به صورت دقت واحد، به ۲۳ بیت اعشاری نیاز است که داریم؛ پس می‌توان عدد را بازسازی کرد.

II. اگر بخواهیم عملیات را روی عدد با دقت مضاعف انجام دهیم، اگر توان عدد ورودی زوج باشد، عدد ورودی را به اندازه ۵۲ بیت و اگر توان فرد باشد، به اندازه ۵۳ بیت به چپ شیف می‌دهیم. به این ترتیب در ازای هر دو حالت زوج یا فرد بودن توان، تعداد ۵۲ بیت رقم بعد از اعشار برای حاصل جذر محاسبه می‌شود. برای بازسازی عدد به صورت دقت واحد، به ۵۲ بیت اعشاری نیاز است که داریم؛ پس می‌توان عدد را بازسازی کرد.

در بخش دوم به محاسبه توان عدد حاصل از جذر می‌پردازیم. اگر توان عدد زوج باشد به دو تقسیم می‌شود. اگر توان عدد فرد باشد، ابتدا با یک جمع شده و سپس به دو تقسیم می‌شود. در هر دو حالت، عدد حاصل از تقسیم بر دو با مقداری ثابت جمع می‌شود تا به فرمت مورد نیاز برای اعداد floating point دریايد. در اینجا صرفاً الگوریتم مورد استفاده و شیوه استفاده از آن را بیان کردیم. جزئیات پیاده سازی‌ها و نقاط مرزی در بخش ۲ مفصلاً بیان شده است.

۲ توصیف معماری سیستم

Interface ۱-۲

Input Interface ۱-۱-۲

این ماژول کاملاً combinational است و ورودی‌های خود را به شکلی واحد به قطعات با معنا (مانند توان و اعشار و علامت) تبدیل می‌کند تا سایر ماژول‌ها بتوانند راحت‌تر از ورودی داده شده استفاده کنند. همچنین این ماژول وضعیت اعداد ورودی و نوع آن‌ها را مشخص کرده و در اختیار سایر ماژول‌ها قرار می‌دهد.

ورودی

۱. $inpA, inpB$: عدد ورودی به فرمت IEEE754

۲. $operation$: نوع عملیاتی که باید روی داده ورودی انجام شود که مطابق جدول زیر است:

جدول ۱: مقادیر مختلف $Operation$ ها

ورودی	نوع عملیات
00	تقسیم با دقت واحد
01	جذر با دقت واحد
10	تقسیم با دقت مضاعف
11	جذر با دقت مضاعف

خروجی

I. $flagsA, flagsB$:

برای ساخت سیگنال‌های فوق از جدول و تعاریف زیر کمک گرفتیم:

- a. De-normal: اگر بیت‌های 23 تا 30 برای دقت واحد و بیت‌های 52 تا 62 برای دقت مضاعف صفر باشد.
- b. Zero: اگر بیت‌های 0 تا 30 برای دقت واحد و بیت‌های 0 تا 62 برای دقت مضاعف صفر باشد.
- c. Inf: برای دقت واحد اگر بیت‌های 0 تا 22 صفر و بیت‌های 23 تا 30 یک باشد. برای دقت مضاعف اگر بیت‌های 0 تا 51 برابر صفر و بیت‌های 52 تا 62 برابر یک باشد.
- d. Nan: برای دقت واحد اگر بیت‌های 0 تا 22 صفر نباشد و بیت‌های 23 تا 30 یک باشد. برای دقت مضاعف اگر بیت‌های 0 تا 51 برابر صفر نباشد و بیت‌های 52 تا 62 برابر یک باشد.
- e. Normal: ورودی که هیچ یک از شرایط بالا را نداشته باشد نرمال است.

جدول ۲: مقادیر مختلف *Flag* ها

وضعیت	flagsA, flagsB
De-normal	000
Zero	001
Inf	010
Nan	011
Normal	100

II. $signA, signB$:

a. اگر دقت عملیات واحد باشد: در این صورت این مقادیر برابر بیت 31 از *inpA* و *inpB* است.

b. اگر دقت عملیات مضاعف باشد: در این صورت این مقادیر برابر بیت 63 از *inpA* و *inpB* است.

III. $expA, expB$:

a. اگر دقت عملیات واحد باشد: در این صورت این مقادیر برابر بیت 23 تا 30 از *inpA* و *inpB* است.

b. اگر دقت عملیات مضاعف باشد: در این صورت این مقادیر برابر بیت‌های 52 تا 62 از *inpA* و *inpB* است.

IV. $outA, outB$:

- a. اگر دقت عملیات واحد باشد: در اینصورت این مقادیر برابر با بیت های 0 تا 22 از $inpA$ و $inpB$ است که در اینتهای آن یک بیت یک قرار داده شده است (FPU طراحی شده فقط اعداد نرمال را پشتیبانی می کند).
- b. اگر دقت عملیات مضاعف باشد: در اینصورت این مقادیر برابر با بیت های 0 تا 51 از $inpA$ و $inpB$ است که در انتهای آن یک بیت یک قرار داده شده است (FPU طراحی شده فقط اعداد نرمال را پشتیبانی می کند).

۲-۱-۲ Output Interface

این ماژول کاملاً combinational است که ورودی های خود را به شکلی کنار یکدیگر قرار می دهد که به فرمت IEEE754 باشد و دقت واحد و مضاعف را پشتیبانی نماید. این ماژول خروجی های ماژول جذرگیرنده و تقسیم کننده را که به وسیله مالتی پلکسر انتخاب شده را دریافت می نماید.

ورودی

۱. $intA$: مقدار اعشار ساخته شده توسط ماژول های تقسیم یا جذرکننده است.
۲. $expA$: توان ساخته شده توسط ماژول های تقسیم یا جذرکننده است.
۳. $signA$: علامت ساخته شده توسط ماژول های تقسیم یا جذرکننده است.
۴. $mode$: نوع عملیات کنار هم قرار دادن داده ها به صورت دقت واحد یا مضاعف است.

خروجی

$outA$:

- I. اگر دقت واحد باشد: در این صورت بیت های 0 تا 22 از اعشار ورودی را به بیت های 0 تا 7 از توان ورودی وصل کرده و بعد از آن بیت علامت را قرار می دهد و سایر بیت های بعدی را صفر می گذارد. در این حالت فقط بیت های 0 تا 31 مقدار خروجی شامل مقادیر ارزشمند هستند.
- II. اگر دقت مضاعف باشد: در این صورت بیت های 0 تا 51 از ورودی را به توان ورودی وصل کرده و بعد از آن بیت علامت را قرار می دهد. در این حالت از تمام بیت های خروجی استفاده خواهد شد.

۲-۲ ماژول تقسیم


۱-۲-۲ ماژول `div_unit`

این ماژول، وظیفه پیاده سازی الگوریتم شرح داده شده در بخش ۱-۴-۱-۱ را بر عهده دارد.

یک نکته پیاده سازی در اینجا مهم و قابل توجه می باشد؛ در وریلاگ $N(i)$ و $Q(i)$ وجود ندارند. اما با توجه به الگوریتم توضیح داده شده، میدانیم که مقدار اولیه i برابر است با تعداد بیت های مقسوم و بعد از هربار اجرای این کد، یکی از آن کم می شود. پس می توان به جای $N(i)$ ، هربار از بیت پر ارزش آن استفاده کرد و N را یک واحد به چپ شیفت داد. برای پیاده سازی $Q(i)$ نیز، می توانیم هربار Q را به چپ شیفت بدهیم.

اگر $R < D$ آنگاه بیت کم ارزش آن را \bullet و در غیر این صورت 1 می گذاریم.

 همچنین یک ورودی به عنوان i به این ماژول می دهیم. در صورتی که i به \bullet برسد، عملیات به اتمام می رسد و دیگر این محاسبات انجام نمی شود.



با توجه به توضیحات داده شده، برای کاهش کلاک مدار، در این طراحی، قسمت ترکیبی^۱ به صورت چند مرحله ای طراحی شده است. برای رسیدن به محدودیت های صورت پروژه، قسمت ترکیبی ماژول تقسیم، توسط ۴ ماژول متوالی div unit پیاده سازی شده است.

یک ماژول کاملاً معنی دار طراحی شده است که به ازای گرفتن دو ورودی، باقی مانده و خارج قسمت را محاسبه می‌کند.

این مازول شامل دو قسمت می باشد. قسمت کاملاً ترکیبی که چهار بار حلقه ی for را به صورت متوالی انجام می دهد و قسمتی که مقادیر را رجیستر می کند.

۲۷

در اینجا خروجی های `combinational_div` و مقسوم و مقسوم علیه رجیستر می شوند و سپس داده های رجیستر شده را به `combinational_div` می دهد.

تا زمانی که شمارنده به ۰ نرسیده است، سیگنال خروجی `ready`، ۱ نمی شود.


باقی مانده و خارج قسمت به همراه یک سیگنال `ready` خروجی های این ماژول می باشند.

مقسوم و مقسوم علیه و `enable` و شمارنده نیز ورودی های آن می باشند.

شمارنده تعداد مراحل اجرای الگوریتم را کنترل می کند. برای مثال اگر ۳۰ باشد، در کد مطابق الگوریتم، `i` مقدار اولیه ۳۰ را می گیرد و هر بار یکی کم می شود و پس از ۰ شدن، سیگنال خروجی `ready`، ۱ می شود.

Resetting

در صورتی که سیگنال `reset` فعال شود، خارج قسمت و باقی مانده برابر ۰ و `i` برابر با تعداد اجرای مراحل الگوریتم (۴۸ برای دقت واحد و ۱۰۶ برای دقت مضاعف) خواهند شد.

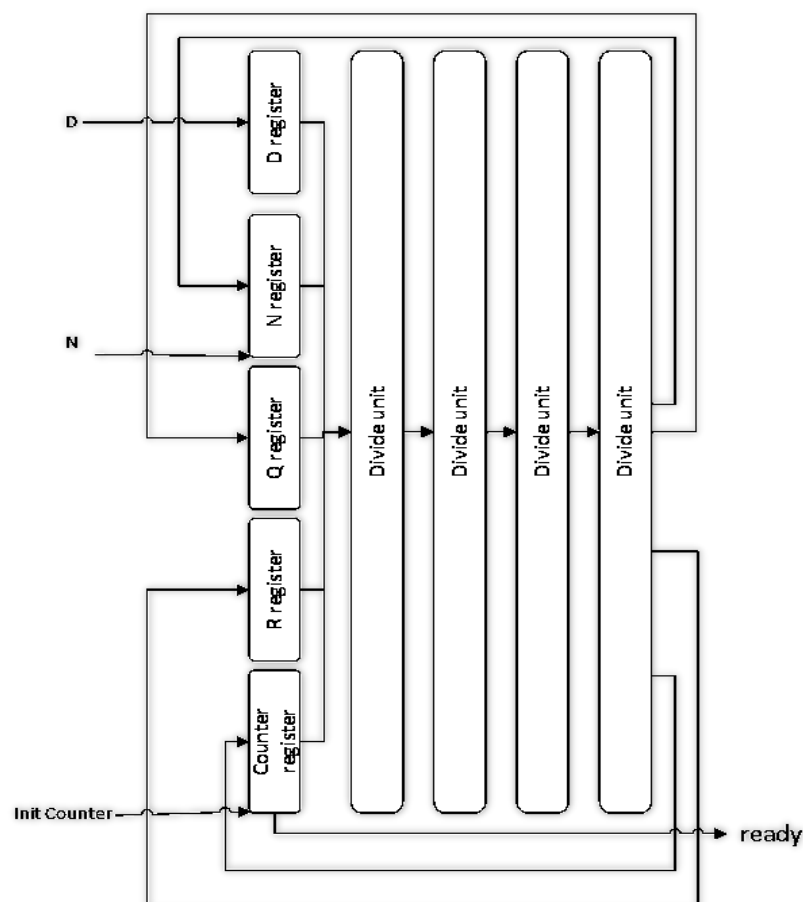

شکل ۴: قسمت های ترکیبی و ترتیبی ماژول تقسیم

۲-۲-۴ تست قسمت های تقسیم

برای تمام ماژول های نام برده به صورت جداگانه test bench های جامعی نوشته شده است. تلاش بر این بوده است تمام حالات ممکن در تست ها در نظر گرفته شود. تست های زیادی با مقادیر اتفاقی^۱ انجام شده است.

همچنین حالاتی که ممکن است مشکل آفرین باشند نیز مورد توجه قرار گرفته شده است تا تمام ماژول های تقسیم بی نقص باشند. تمام آن ها خروجی ها را در فایل های csv^۲ ذخیره می کنند.

۲-۲-۵ Wrapper تقسیم

دلایل استفاده

ماژول تقسیم صرفاً دو ورودی می گیرد و نتیجه تقسیم را به ما می دهد. برای اینکه تقسیم، مخصوص عملیات تقسیم FPU بشود، یک wrapper برای آن قرار می دهیم. در اینجا عملیاتی نظیر شیفت دادن و آماده کردن ورودی، محاسبه علامت، حالات خاص و ... انجام می شوند که در بخش های بعدی هرکدام شرح داده می شوند. wrapper از دو قسمت کنترلر و مسیر داده تشکیل شده است.

۲-۲-۵-۱ مسیر داده

محاسبه علامت

می دانیم در تقسیم دو عدد بر هم، اگر دو علامت یکسان باشند نتیجه مثبت و در غیر این صورت منفی می باشد.

تحقق سخت افزاری آن، XOR کردن علامت دو ورودی می باشد.

آماده کردن ورودی

^۱ Random

^۲ Comma-separated values

طبق توضیحات داده شده پیرامون الگوریتم، مقسوم به تعدادی بیت، شیفت می شود. همچنین برای اینکه دقت واحد و دقت مضاعف با یک ماژول بتوانند کار کنند، نیاز به مقسوم و مقسوم علیه به صورت ۱۰۶ بیتی (۵۲ بیت اعشار و ۱ بیت ۱ ضمنی و ۵۳ بیت نیز برای شیفت) داریم.

دقت واحد

در اینجا، ۲۴ بیت پر ارزش در سیم مقسوم، متعلق به مقسوم ورودی می باشد.
۲۴ بیت کم ارزش در سیم مقسوم علیه نیز متعلق به مقسوم علیه ورودی می باشد.
باقی بیت های دو سیم، ۰ می باشد.

دقت مضاعف

در اینجا، ۵۳ بیت پر ارزش در سیم مقسوم، متعلق به مقسوم ورودی می باشد.
۵۳ بیت کم ارزش در سیم مقسوم علیه نیز متعلق به مقسوم علیه ورودی می باشد.
باقی بیت های دو سیم، ۰ می باشد.
به طور کلی آماده کردن دو ورودی مقسوم و مقسوم علیه برای تقسیم در wrapper انجام می شود.

۲-۲-۶ تعداد مراحل اجرای الگوریتم تقسیم

این عدد که با نام *initCounter* در کد موجود می باشد، تعداد مراحل اجرای الگوریتم را نشان می دهد.

برای مثال، در حالت دقت واحد، مقسوم را ۲۴ بیت شیفت می دهیم. پس تعداد مراحل اجرای الگوریتم، باید ۴۸ بار باشد و *initCounter* را ۴۸ قرار می دهیم.

۲-۲-۷ محاسبه جواب نهایی تقسیم

ماژول تقسیم به ما خارج قسمت تقسیم را می دهد. حال ما از خارج قسمت، برای ساختن نتیجه تقسیم در FPU استفاده می کنیم. می دانیم برای دقت بیشتر، ما داده را ۲۴ بیت (در حالت دقت مضاعف) شیفت دادیم.

$$divide = \frac{\{1'b1, mantissa1\} * 2^{24}}{\{1'b1, mantissa2\}}$$

عبارت داخل {} به معنای الحاق می باشد.

mantissa1 قسمت اعشار مقسوم و mantissa2 قسمت اعشار مقسوم علیه می باشد.

حال دو حالت را در نظر می گیریم

۱. mantissa1 از mantissa2 بسیار کوچک تر باشد.

برای مثال:

$$divide = \frac{\{1'b1, 23'b0\} * 2^{24}}{\{1'b1, 23'b1\}} = \frac{2^{23} * 2^{24}}{2^{24} - 1} = 2^{23} + e$$

این عدد را می توان با ۲۴ بیت نشان داد.

۲. mantissa1 از mantissa2 بسیار بزرگتر باشد.

برای مثال:

$$divide = \frac{\{1'b1, 23'b1\} * 2^{24}}{\{1'b1, 23'b0\}} = \frac{2^{24} * (2^{24} - 1)}{2^{23}} = 2^{25} - e$$

این عدد را می توان با ۲۵ بیت نشان داد.

همان طور که مشاهده شد، همواره بیت ۲۴ یا ۲۵ ام می باشد.

حال اگر بیت ۲۵ ام یک بود، بیت های ۵۳ تا ۱ را انتخاب می کنیم و در غیر این صورت بیت های ۵۲ تا ۰ را.

برای حالت دقت مضاعف نیز به طور مشابه اثبات می شود. در حالت دقت مضاعف ملاک انتخاب، بیت ۵۴ و ۵۳ می باشد.

۲-۲-۸ محاسبه توان نهایی

برای محاسبه ی توان کل، می دانیم در تقسیم دو عدد داریم:

توان مخرج - توان صورت = توان کل

اما برای نمایش در فرمت IEEE 754 باید توان را به علاوه یک پایه کنیم که مقدار آن ۱۲۷ برای حالت دقت واحد و ۱۰۲۳ برای حالت دقت مضاعف می باشد. تنها نکته اینجاست که ما در قسمت محاسبه ی نتیجه ی نهایی، با توجه به دو بیت خاص، یا بیت های ۵۲ تا ۰ و یا بیت های ۵۳ تا ۱ را محاسبه کردیم.

بنابر این، برای خنثی کردن اثر تفاوت این دو حالت (آنی که ۵۳ تا ۱ را شامل می شود یک بیت در واقع از توان استفاده کرده است)، بر همان اساس دو بیت خاص که در قسمت محاسبه ی نتیجه نهایی استفاده کردیم، اینجا هم یا با ۱۲۶ یا با ۱۲۷ (برای حالت دقت مضاعف با ۱۰۲۳ یا ۱۰۲۲) جمع می کنیم.

۹-۲-۲ تعیین Underflow و Overflow

underflow زمانی رخ می دهد که توان نهایی از ۰ کمتر باشد (در حالت استاندارد IEEE754). overflow زمانی رخ می دهد که توان نهایی بیشتر از ۲۵۵ برای حالت واحد و ۲۰۲۳ برای حالت مضاعف باشد.

برای تعیین این دو، ابتدا در قسمت محاسبه ی توان نهایی، 2^b0 را به بیت پر ارزش تمام سیم های مورد استفاده در آن اضافه می کنیم.

دلیل آن این است که اگر منفی شود، بیت پر ارزش ۱ می شود. (در وریلاگ تفاضل عدد بزرگتر از عدد کوچکتر باعث می شود بیت پر ارزش ۱ بشود) با توجه به محدوده ی توان ها (هر کدام ۱۲ بیت) امکان ندارد جمع آنها بتواند بیت ۱۴ ام را ۱ کند؛ پس ۱ شدن بیت پر ارزش قطعاً به معنای underflow می باشد.

همچنین برای underflow، باید توان صورت کوچکتر از توان مخرج باشد. پس وجود این دو شرط در کنار هم، باعث فعال شدن سیگنال underflow می شود.

برای overflow نیز داریم:

۱- دقت مضاعف: اگر بیت ۱۲ ام ۱ باشد یعنی توان از 2^{11} بیشتر می باشد و overflow رخ می دهد.

برخی شروط را مانند اینکه تمام بیت ها ۱ نباشند (اگر باشند حالت خاص می شود) و اینکه underflow رخ نداده باشد نیز چک می کنیم.

۲- دقت واحد: اگر بیت ۹ ام ۱ باشد یعنی توان از 2^8 بیشتر می باشد و overflow رخ می دهد.

همچنین برای overflow، باید توان صورت بزرگتر از توان مخرج باشد. پس وجود این دو شرط در کنار هم، باعث فعال شدن سیگنال overflow می شود.


۲-۲-۱۰ واحد کنترل

دارای سه حالت می باشد:

IDLE: منتظر می ماند تا دستور شروع عملیات ارسال شود.

RESET: در این حالت، رجیسترها فعال می شود و آن ها مقادیر مناسب را برای شروع کار می گیرند.

CALCULATE: در این حالت، محاسبه تقسیم انجام می شود. هنگامی که تقسیم عملیات خود را به اتمام برساند، یک سیگنال *readyDiv* ارسال می کند. تا زمانی که این سیگنال ارسال نشده است منتظر می مانیم. هنگامی که آن را دریافت کردیم، به حالت *IDLE* می رویم.

 

شکل ۵: واحد کنترل مازول تقسیم

۱۱-۲-۲ ماژول Wrapper

از اتصال دو ماژول کنترلر و مسیر داده حاصل می شود. بجز تمام ورودی های شرح داده شده مانند مقسوم و مقسوم علیه و خروجی هایی مانند حاصل تقسیم و حالات خاص، یک ورودی برای شروع عملیات و یک خروجی برای اتمام عملیات تقسیم دارد.

۲-۳ ماژول جذر

۲-۳-۱ پیاده‌سازی کلی

در این بخش از ماژول کلی به پیاده‌سازی جذر گیرنده‌ی ممیز شناور پرداخته‌ایم. این ماژول با مقادیر جداشده‌ی عدد ممیز شناور سر و کار دارد؛ یعنی ورودی‌های آن عددهای جداشده‌ی توان^۱ و اعشار^۲ هستند و خروجی‌های آن نیز توان و اعشار عدد خروجی هستند. ماژول‌های اصلی این بخش عبارتند از:

ماژول Input Wrapper

این ماژول ورودی‌ها را دریافت می‌کند و مقادیر توان و اعشار را برای ماژول‌های بعدی آماده می‌کند. توضیحات بیشتر در بخش ۲-۳-۲ آمده است.

ماژول SQRT

این ماژول جذر یک عدد صحیح را می‌گیرد و یک عدد صحیح را به عنوان خروجی جذر می‌دهد؛ توضیحات بیشتر در بخش ۲-۳-۵ آمده است.

ماژول Exponent Handler


این ماژول توان ورودی را می‌گیرد و با توجه به نوع عدد (دقت واحد یا دقت مضاعف) توان عدد خروجی را به دست می‌دهد. توضیحات بیشتر در بخش ۲-۳-۳ آمده است.

ماژول Output Wrapper

این ماژول، خروجی‌های ماژول‌های میانی را می‌گیرد و پس از انجام تغییراتی (برای نمونه خروجی‌های حالات خاص در این‌جا آماده می‌شود) آن را به عنوان خروجی می‌دهد. توضیحات بیشتر در بخش ۲-۳-۴ آمده است.

¹ Exponent

² Mantissa

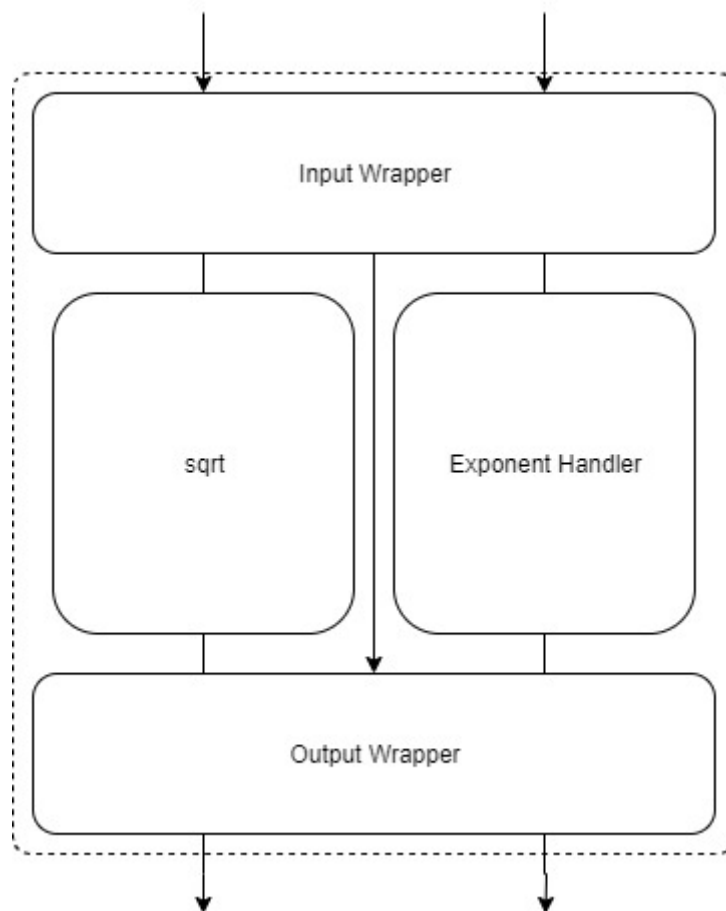

شکل ۶: ماژول $SQRT$

به منظور کاهش مساحت مدار و با توجه به یکسان بودن عملکرد مدار برای هر دو نوع دقت واحد و دقت مضاعف، در این ماژول تنها یک مدار برای هر دو حالت پیاده‌سازی شده‌است. با توجه به این مورد گذرگاه‌های داخل ماژول باید به اندازه‌ی کافی بزرگ باشند تا داده‌های هر دو نوع در آن انتقال داده شوند. به همین منظور گذرگاه اعشار ۵۳ بیتی و گذرگاه توان ورودی ۱۱ بیتی است. از آنجا که این اندازه‌ها متناسب با داده‌های دقت مضاعف هستند، در حالت دقت واحد کم ارزش‌ترین بیت داده روی کم ارزش‌ترین بیت گذرگاه قرار می‌گیرد و به همین ترتیب سایر بیت‌ها روی گذرگاه قرار می‌گیرند.

به طور کلی برای انجام عملیات جذر، توان و اعشار را به طور جداگانه محاسبه می‌کنیم؛ این کار بدین صورت است که با استفاده از ماژول $\sqrt{}$ ، جذر اعشار را می‌گیریم و به طور موازی توان خروجی را هم محاسبه می‌کنیم. با توجه به آنچه که در قضیه دوم اثبات ریاضی برای جذر اثبات شده باید برای محاسبه بیت‌های خروجی، اعشار مقداری شیفت داده شود و به تبع آن توان نیز به گونه‌ای

محاسبه شود که شیفیت دادن اعشار تاثیری در مقدار نهایی خروجی نداشته باشد. عملیات شیفیت اعشار توسط input wrapper و عملیات محاسبه توان توسط ماژول exponent handler انجام می شود.

۲-۳-۲ ماژول Input Wrapper

این ماژول ورودی ها را از ماژول input interface دریافت می کند و با راه اندازی ماژول های میانی منجر به آغاز عملیات جذرگیری می شود. به منظور کاستن از پیچیدگی های ماژول های میانی، این ماژول وظیفه ی یکسان سازی داده ها را برعهده دارد به طوری که داده هایی که به ماژول های exponent handler و sqrt می روند مستقل از نوع داده (دقت واحد و دقت مضاعف) است. همچنین بخشی وظیفه ی رسیدگی به استثناها (مانند منفی بودن ورودی) هم توسط این ماژول انجام می گیرد.

ورودی های ماژول به شرح زیرند:

clk: کلاک کلی مدار

rst: ریست مدار

in_type: نوع عدد ورودی؛ در صورتی که عدد ورودی دقت واحد باشد مقدار این ورودی برابر با صفر و در صورتی که دقت مضاعف باشد، برابر با ۱ است.

start: سیگنالی که از کنترلر مرکزی به منظور آغاز فرایند جذر صادر می شود.

ready: سیگنالی که از ماژول sqrt صادر می شود و این پیام را می رساند که ماژول اشاره شده می تواند ورودی دریافت کند و در حال انجام عملیات نیست.


sign: علامت عدد ورودی

ld_reg: سیگنالی کنترلی است که به رجیسترهای توان و اعشار دستور نمونه گیری را می دهد.

in_exp: مقدار توان ورودی

in_flags: سیگنال هایی که موارد استثناء را مشخص می کنند. برای توضیحات دقیق تر به جدول ۲ مراجعه شود.

in_mantissa: اعشار ورودی

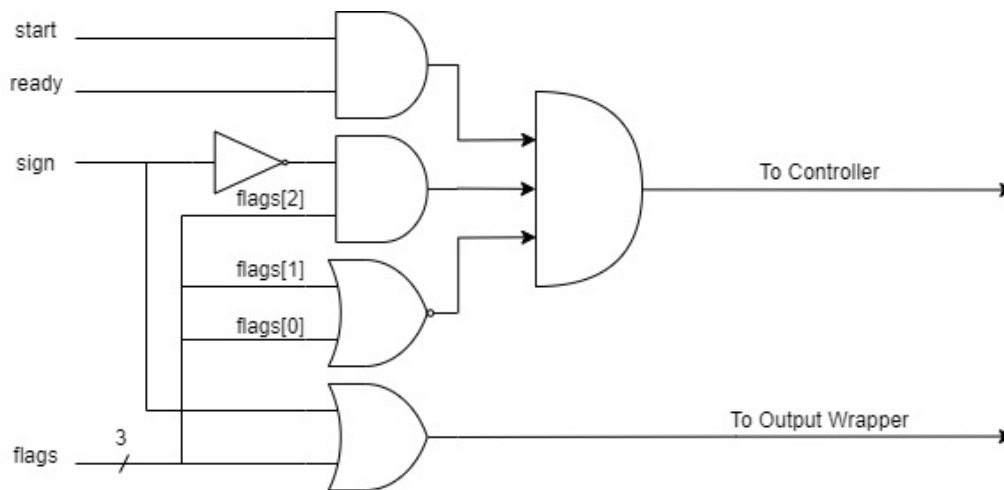

شکل ۷: سیگنال های ورودی *Input Wrapper* برای ماژول جذر

عملکرد ماژول

دریافت توان و اعشار

در این بخش ماژول توان و اعشار ورودی را از *input interface* می گیرد و در رجیسترها ذخیره می کند. برای ذخیره کردن و استفاده ی اعشار با توجه به تفاوت های اعداد دقت واحد و دقت مضاعف باید به نحوی اعشار را ذخیره کنیم که پس از انجام عملیات جذر به دقت مورد نیاز برسیم که این کار در *input wrapper* با شیفت دادن اعشار انجام می شود. بدین منظور برای ۴ حالت زیر تعداد بیت هایی را که باید شیفت بدهیم، محاسبه می کنیم (در محاسبات زیر، M' خروجی ماژول *sqrt* و M ورودی این ماژول است و همچنین exp ورودی ماژول *exponent handler* و exp' خروجی آن است):

(۱) عدد دقت واحد با توان زوج:

می دانیم در این حالت باید تعداد بیت های اعشار پس از عملیات جذر، ۲۳ بیت باشد.

$$\begin{aligned}
 Ans &= \sqrt{1.M \times 2^{exp-127}} = \sqrt{1.M \times 2^{23} \times 2^{exp-127-23}} \\
 &= \sqrt{1M \times 2^{24} \times 2^{exp-127-23-24}} \\
 &= \sqrt{1M \times 2^{24}} \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp-174)+127} = 1M' \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp-174)+127} \\
 &= 1.M' \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp-174)+23+127} = 1.M' \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)exp+63}
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow 1M' = \sqrt{1M \times 2^{24}}, exp' = \frac{exp}{2} + 63$$

از آنجا که اعداد de-normal توسط ماژول محاسبه نمی‌شوند، بنابراین همواره بزرگترین بیت عدد ورودی، بیت ۱ ضمنی است که در حالت دقت واحد بیت ۲۴م عدد است؛ در نتیجه عدد $1M'$ نیز با توجه به قضیه دوم اثبات ریاضی برای جذر ۲۴ بیتی می‌شود و بیت ۲۴م آن نیز برابر با ۱ می‌گردد. پس دقت ۲۳ بیت دلخواه را به دست می‌دهد. دلیل افزوده شدن ۱۲۷ به توان هم این است در فرمت IEEE 754 Floating Point به توان واقعی عدد ۱۲۷ واحد افزوده می‌شود.

همانگونه که از اثبات دیده می‌شود، برای این که به ۲۳ بیت دقت در خروجی ماژول sqrt برسیم باید اعشار ورودی آن را ۲۴ بیت شیفته دهیم.

(۲) عدد دقت واحد با توان فرد:

می‌دانیم در این حالت هم باید تعداد بیت‌های اعشار پس از عملیات جذر، ۲۳ بیت باشد.

$$\begin{aligned} Ans &= \sqrt{1.M \times 2^{exp-127}} = \sqrt{1.M \times 2^{23} \times 2^{exp-127-23}} \\ &= \sqrt{1M \times 2^{23} \times 2^{exp-127-23-23}} \\ &= \sqrt{1M \times 2^{23} \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp-173)+127}} = 1M' \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp-173)+127} \\ &= 1.M' \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp-173)+23+127} = 1.M' \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp+1)+63} \end{aligned}$$

$$\rightarrow 1M' = \sqrt{1M \times 2^{23}}, exp' = \frac{exp + 1}{2} + 63$$

موارد استفاده شده در این اثبات مانند مورد ۱ است.

همانگونه که از اثبات دیده می‌شود، برای این که به ۲۳ بیت دقت در خروجی ماژول sqrt برسیم باید اعشار ورودی آن را ۲۳ بیت شیفته دهیم.

(۳) عدد دقت مضاعف با توان زوج:

می‌دانیم در این حالت باید تعداد بیت‌های اعشار پس از عملیات جذر، ۵۲ بیت باشد.

$$\begin{aligned} Ans &= \sqrt{1.M \times 2^{exp-1023}} = \sqrt{1.M \times 2^{52} \times 2^{exp-1023-52}} \\ &= \sqrt{1M \times 2^{53} \times 2^{exp-127-52-53}} \\ &= \sqrt{1M \times 2^{53} \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp-1128)+1023}} = 1M' \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp-1128)+1023} \\ &= 1.M' \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp-1128)+52+1023} = 1.M' \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)exp+511} \end{aligned}$$

$$\rightarrow 1M' = \sqrt{1M \times 2^{53}}, exp' = \frac{exp}{2} + 511$$

از آنجا که اعداد de-normal توسط ماژول محاسبه نمی‌شوند بنابراین همواره بزرگترین بیت عدد ورودی، بیت ۱ ضمنی است که در حالت دقت واحد بیت ۵۳م عدد است؛ در نتیجه عدد $1M'$ نیز با توجه به قضیه دوم اثبات ریاضی برای جذر ۵۳ بیتی می‌شود و بیت ۵۳م آن نیز برابر با ۱ می‌گردد. پس دقت ۵۲ بیت دلخواه را به دست می‌دهد. دلیل افزوده شدن ۱۰۲۳ به توان هم این است در فرمت IEEE 754 Floating Point به توان واقعی عدد ۱۰۲۳ واحد افزوده می‌شود.

همانگونه که از اثبات دیده می‌شود، برای این که به ۵۲ بیت دقت در خروجی ماژول sqrt برسیم باید اعشار ورودی آن را ۵۳ بیت شیفต์ دهیم.

(۴) عدد دقت مضاعف با توان فرد:


می‌دانیم در این حالت باید تعداد بیت‌های اعشار پس از عملیات جذر، ۵۲ بیت باشد.

$$\begin{aligned} Ans &= \sqrt{1.M \times 2^{exp-1023}} = \sqrt{1.M \times 2^{52} \times 2^{exp-1023-52}} \\ &= \sqrt{1M \times 2^{52} \times 2^{exp-127-52-52}} \\ &= \sqrt{1M \times 2^{52} \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp-1127)+1023}} = 1M' \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp-1127)+1023} \\ &= 1.M' \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp-1127)+52+1023} = 1.M' \times 2^{\left(\frac{1}{2}\right)(exp+1)+511} \end{aligned}$$

$$\rightarrow 1M' = \sqrt{1M \times 2^{52}}, exp' = \frac{exp + 1}{2} + 511$$

موارد استفاده شده در این اثبات مانند مورد ۳ است.

همانگونه که از اثبات دیده می‌شود، برای این که به ۵۲ بیت دقت در خروجی ماژول sqrt برسیم باید اعشار ورودی آن را ۵۲ بیت شیفต์ دهیم.

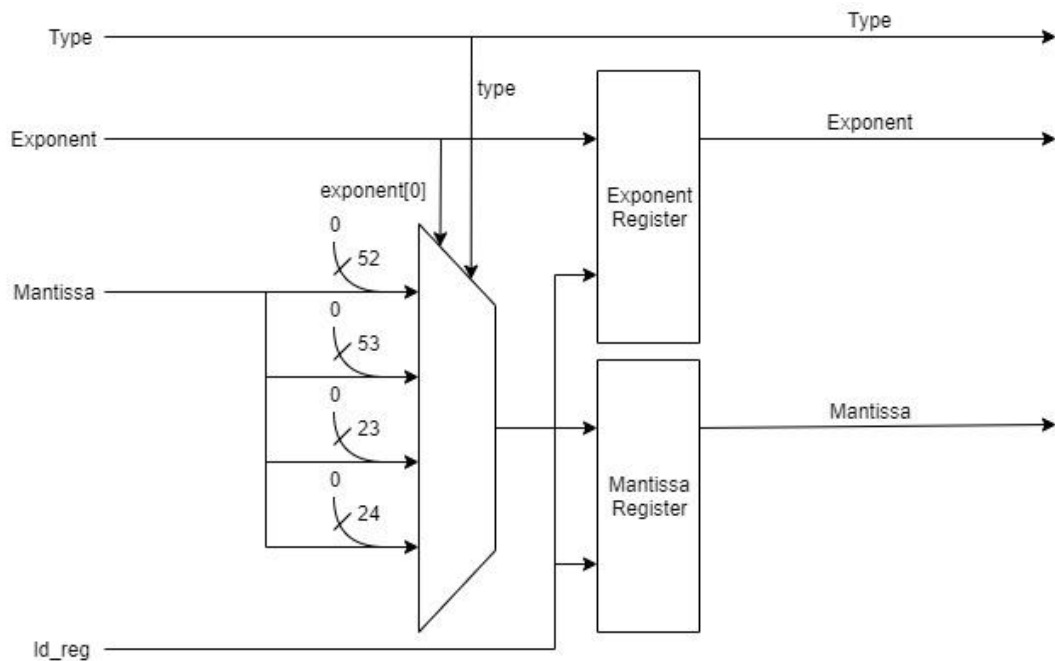

شکل ۸: دریافت توان و اعشار در ماژول جذر

راه اندازی ماژول اصلی و سیگنال‌های حالت استثناء

در این بخش با استفاده از سیگنال *run* ماژول *sqrt* را راه‌اندازی می‌کنیم. برای این که ماژول اصلی راه‌اندازی شود، باید شرایط زیر برقرار باشد:

۱. سیگنال *start* از کنترلر مرکزی صادر شده باشد.

۲. مقدار *sign* منفی نباشد.

۳. سیگنال *ready* از ماژول *sqrt* صادر شده باشد.


۴. مقدار ورودی *normal* باشد.

برای رعایت همه‌ی این موارد سیگنال‌ها به صورت مشخص شده در شکل ۷ با هم ترکیب شده‌اند.

همچنین برای مشخص شدن این که عدد منفی است، سیگنال *sign* را بیت‌های *flags*، OR می‌کنیم تا در صورت منفی بودن ورودی، مقدار *flags*، ۱۱۱ می‌شود.

کنترلر

کنترلر این ماژول سیگنال‌های ذخیره کردن رجیستر و همچنین سیگنال آغاز عملیات جذر را راه‌اندازی می‌کند. برای آغاز عملیات باید سیگنال *run*، ۱ شود. سپس در اولین لبه بالا رونده کلاک ورودی‌ها در رجیستر ذخیره می‌شوند. از طرفی در کلاک بعدی سیگنال آغاز *sqrt* از سوی کنترلر صادر می‌شود.

 

شکل ۹: واحد کنترل *Input Wrapper* ماژول جذر

۳-۳-۲ ماژول Exponent Handler

این ماژول با استفاده از سیگنال *type* مقدار توان خروجی را از توان ورودی محاسبه می‌کند و به صورت کاملاً ترکیبی پیاده‌سازی شده است. ورودی‌های ماژول عبارتند از:

type: نوع عدد ورودی؛ در صورتی که عدد ورودی دقت واحد باشد مقدار این ورودی برابر با صفر و در صورتی که دقت مضاعف باشد ۱ است.

exp: توان ورودی

با توجه به اثبات‌های انجام شده در بخش ۲-۳-۲ داریم (*exp'* خروجی ماژول و *exp* ورودی آن است):

(۱) عدد دقت واحد با توان زوج

$$exp' = \frac{exp}{2} + 63$$

(۲) عدد دقت واحد با توان فرد

$$exp' = \frac{exp + 1}{2} + 63 = \frac{exp - 1}{2} + 63 + 1$$


(۳) عدد دقت مضاعف با توان زوج

$$exp' = \frac{exp}{2} + 511$$

(۴) عدد دقت مضاعف با توان فرد

$$exp' = \frac{exp + 1}{2} + 511 = \frac{exp - 1}{2} + 511 + 1$$

در نتیجه مشاهده می شود که در حالتی که توان فرد است یک واحد از آن کاسته می شود و سپس بر ۲ تقسیم می شود و یک واحد نیز در نهایت به ورودی داده می شود. پس می توان آن را بدین صورت پیاده کرد که کم ارزش ترین بیت عدد را از آن جدا می کنیم و به عنوان carry in به ماژول می دهیم. این کار باعث می شود که هم carry in مورد نیاز ساخته شود و هم جدا کردن بیت کم ارزش باعث شیفت خوردن سایر بیت ها می گردد که همان نقش تقسیم عدد بر ۲ را ایفا می کند. همچنین از آنجا که در توان های زوج نیز کم ارزش ترین بیت، صفر است بنابراین این کار را برای توان های زوج نیز می توان انجام داد. پس برای پیاده سازی این بخش کافی است از یک مالتی پلکسر برای تعیین عدد ثابت جمع شونده (۶۳ برای دقت واحد و ۵۱۱ برای دقت مضاعف) استفاده شود و خروجی آن نیز با exp آماده شده جمع شود.

 

شکل ۱۰: Exponent Handler ماژول جذر

۲-۳-۴ ماژول Output Wrapper



این ماژول با استفاده از سیگنال‌های *flags* به صورت کاملاً ترکیبی به مدیریت استثنایا می‌پردازد و مقادیر خروجی متناسب با هر *flags* را به عنوان خروجی می‌دهد. ورودی‌های این ماژول عبارتند از:

in_mantissa: اعشار ورودی

in_exp: توان ورودی

in_flags: سیگنال‌هایی که برای مدیریت استثنایا استفاده می‌شود. مقادیر این سیگنال‌ها و مفاهیم آن در جدول ۲ آمده است و مقادیری که به عنوان خروجی به ازای هر یک از آن‌ها صادر می‌شود در بخش ۲-۴ آمده است.

برای پیاده‌سازی آن‌ها از مالتی پلکس‌هایی برای توان و اعشار استفاده می‌شود که با توجه به مقادیر *flags* مقدار درست را بر روی خروجی قرار می‌دهد.

  

شکل ۱۱ : Output Wrapper ماژول جذر

۲-۳-۵ SQRT ماژول

این ماژول یک عدد صحیح را دریافت کرده و جذر آن را به صورت یک عدد صحیح به خروجی می‌دهد. در واقع عدد خروجی ماژول جذر بزرگترین عدد مربع کامل کوچک‌تر از ورودی است. برای نمونه به ازای ورودی ۵۱ در خروجی ۷ را باز می‌گرداند و به ازای ورودی ۴۹ عدد ۷ را باز می‌گرداند. ورودی‌های آن به شرح زیرند:

clk: کلاک کلی مدار

rst: ریست مدار

start: سیگنالی است که ماژول را راه‌اندازی می‌کند.

num: عدد ورودی که باید از آن جذر گرفته شود.

خروجی این ماژول جذر عدد و سیگنال *ready* است که مشخص می‌کند خروجی آماده شده است و ماژول در حال محاسبه نیست. به طور کلی نحوه عملیات این ماژول بدین صورت است که در هر کلاک ۴ بیت از خروجی را محاسبه می‌کند و در رجیستر معادل ذخیره می‌کند. همچنین مقادیر مورد نیاز در هر مرحله را از مرحله قبل آماده می‌کند و رجیستر می‌کند. مسیره‌ای این ماژول چهار بخش عمده را شامل می‌شود که به شرح زیرند:

۱) ماژول *first_one_finder*

این ماژول بزرگ‌ترین توان ۴ کوچک‌تر از عدد ورودی را محاسبه می‌کند. توضیحات بیشتر در بخش ۲-۳-۷ آمده است.

۲) مالتی پلکس‌های قبل از رجیسترهای ذخیره‌سازی

در این قسمت با استفاده از سیگنال کنترلی صادر شده از کنترلر مشخص می‌شود که کدام مورد باید در رجیسترها ذخیره شود. در صورتی که این سیگنال صفر باشد ورودی‌ها در رجیستر ذخیره می‌شوند و در صورتی که ۱ باشد خروجی مرحله قبلی فرایند جذر را ذخیره می‌کند.

۳) رجیسترهای ذخیره‌کننده


در این بخش سه مقدار ذخیره می‌شود؛ بیت‌های محاسبه شده از خروجی، مقدار باقیمانده از ورودی و همچنین بزرگ‌ترین توان ۴ که کوچک‌تر از عدد مورد نظر است.

با توجه به الگوریتم اثبات شده در بخش ۱-۴-۲ نیاز به نگهداری این مقادیر داریم. همچنین یک رجیستر نیز برای نگهداری مقدار نهایی استفاده می‌شود.

(۴) بدنه‌ی اصلی ماژول

این قسمت شامل ۴ ماژول `sqrt_unit` است که به صورت سری قرار گرفته‌اند. ماژول `sqrt_unit` عملیات جذرگیری را در پایین‌ترین سطح انجام می‌دهد و یک بیت از مقدار حاصل را به خروجی می‌دهد. جزئیات بیشتر در بخش ۲-۳-۸ آمده است.

این عملیات تا زمانی ادامه می‌یابد که مقدار `max_power4` (که خروجی آخرین ماژول `sqrt_unit` است) صفر شود. در این صورت تعداد بیت‌های محاسبه شده در خروجی برابر با دقت مورد نیاز ما خواهد شد. اگر در هر یک از ماژول‌های میانی `sqrt_unit` این مقدار صفر شود مقدار جذر در سایر ماژول‌های `sqrt_unit` تغییری نمی‌کند و به خروجی آخرین ماژول می‌رسد. در نهایت، پایان عملیات با استفاده از سیگنال `finished` به اطلاع کنترلر می‌رسد.

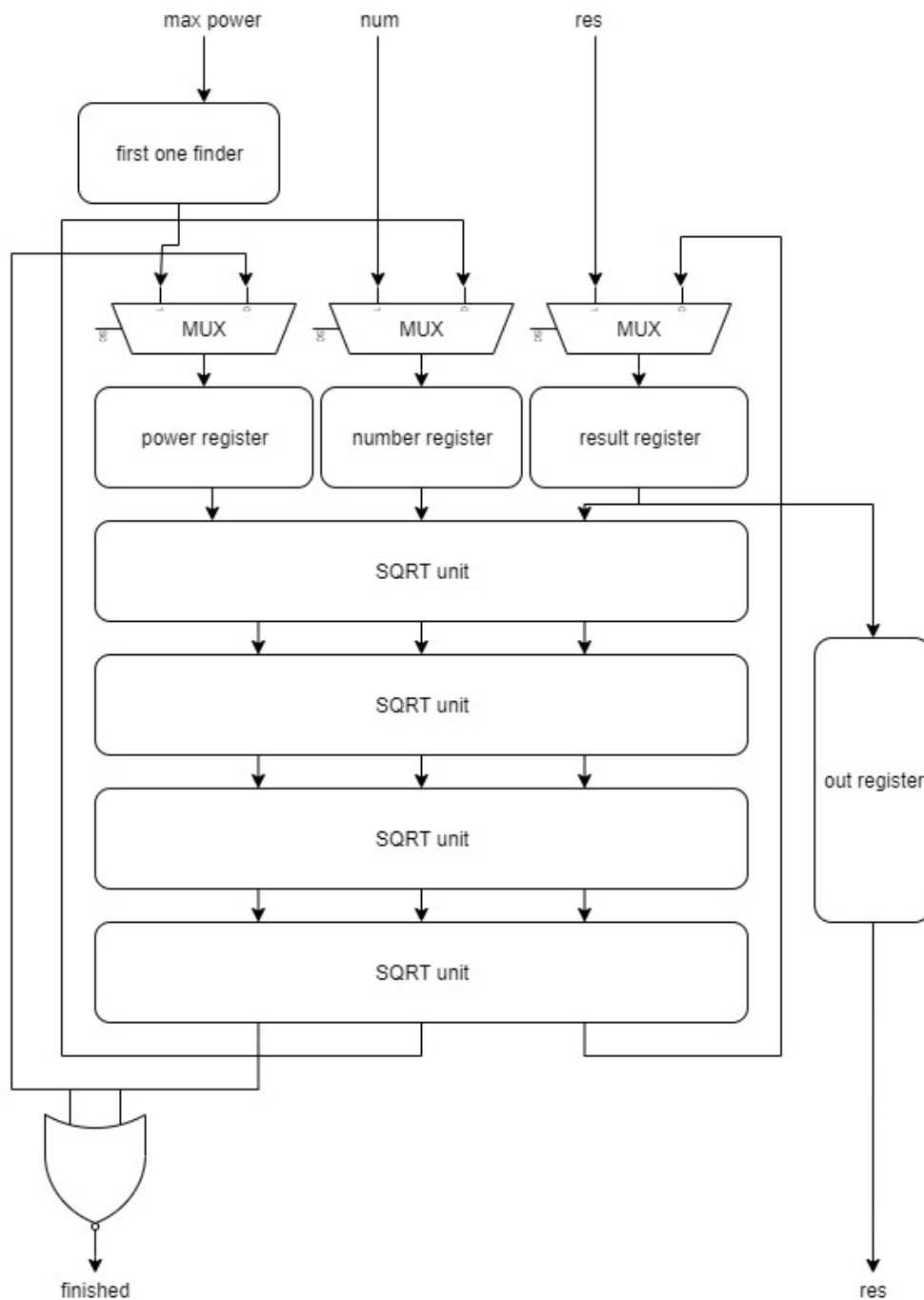


شکل ۱۲: مسیر داده ماژول SQRT

۲-۳-۶ واحد کنترل

کنترلر ماژول سیگنال‌های سلکتور مالتی پلکسرها و همچنین دستور ذخیره کردن داده در رجیستر را صادر می‌کند. برای محاسبه جذر کنترلر بین حالات *LOAD* و *SELECT* جابجا می‌شود تا جایی که سیگنال *finished* از مسیره داده صادر شود که منجر به خاتمه عملیات می‌شود. این کار باعث

می‌شود که اتمام عملیات ماژول وابسته به سیگنال *finished* باشد که آن نیز وابسته به مقدار *max_power* است که در هر کلاک ۲ واحد شیفت می‌خورد. در نتیجه کلاک‌های مصرف شده در مدار با توجه به مقدار ورودی تعیین می‌شود و متناسب با اندازه داده ورودی است.

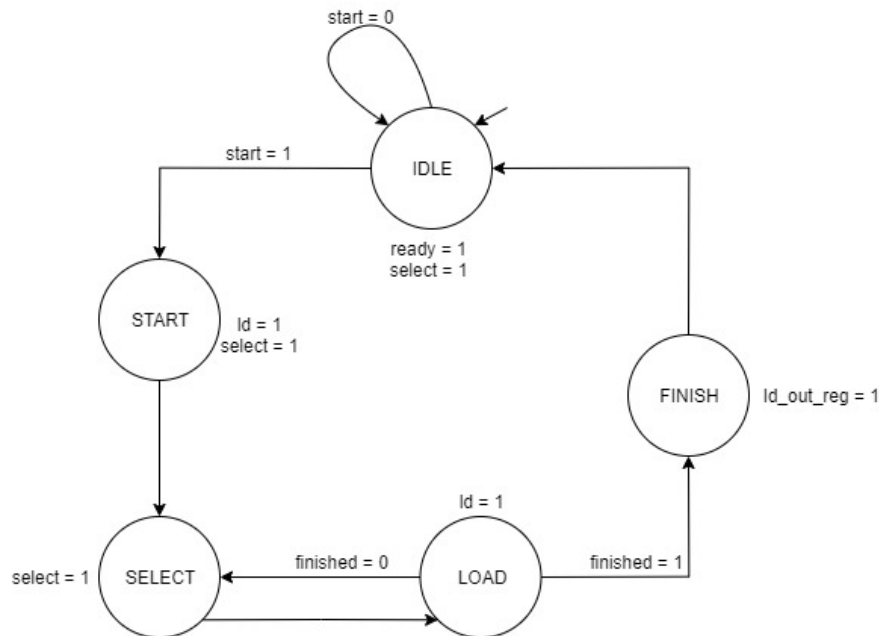


شکل ۱۳: واحد کنترل ماژول جندر

۷-۳-۲ First One Finder ماژول

این ماژول یک ورودی می‌گیرد و در خروجی بزرگ‌ترین توان ۴ کوچک‌تر از عدد مورد نظر را می‌دهد. ورودی این ماژول تنها یک عدد است که می‌خواهیم بزرگ‌ترین توان ۴ را در آن بیابیم. می‌دانیم اگر بیت‌های عدد باینری را از بیت کم ارزش و از صفر شماره‌گذاری نماییم، آنگاه بیت‌هایی که توان‌های ۴ هستند در خانه‌های با شماره‌های فرد قرار دارند. پس برای پیاده کردن این ماژول ابتدا بزرگ‌ترین توان ۲ی آن را می‌یابیم. برای یافتن بزرگ‌ترین توان عدد، بیت‌ها را یکی یکی از سمت بیت پرارزش با هم OR می‌کنیم. در اینصورت هر جا که بیتی ۱ باشد از آنجا به بعد خروجی‌ها همه ۱ می‌شوند پس با دو به دو XOR کردن موارد می‌توان آن‌ها را صفر کرد و تنها بیتی که ۱ می‌ماند بزرگ‌ترین توان است.

حال اگر این بیت در جایگاه فرد بود آن را تغییر نمی‌دهیم و اگر در جایگاه زوج بود آن را صفر کرده و در جایگاه سمت چپ آن ۱ قرار می‌دهیم. برای این کار از دو گیت OR و AND به صورتی که در شکل زیر آمده است استفاده می‌کنیم.

 

شکل ۱۴: ماژول *first_one_finder*

۲-۳-۸ ماژول *sqrt_unit*

این ماژول الگوریتم جذر را پیاده‌سازی می‌کند و به گونه‌ای پیاده شده است که قابلیت آبخاری کردن را داشته باشد. همچنین این ماژول هربار یک بیت از خروجی را محاسبه می‌کند. ورودی این ماژول به صورت زیر است:

prev_result: مقدار نتیجه‌ی ماژول قبلی

prev_num: عدد ورودی به ماژول

prev_biggest_power: بزرگ‌ترین عدد توان ۴ کوچک‌تر عدد ورودی

بخش‌های اصلی این ماژول در ادامه شرح داده شده است.

۲-۳-۱ بدنه اصلی

با توجه به شبه کد داده شده در بخش ۲-۴-۱ بدنه‌ی ماژول شامل یک مقایسه‌کننده و یک تفریق‌کننده است.

۲-۳-۸-۲ جمع کننده‌های *res* و *bit*


در هر جایی که عملیات جمع بین *res* و *bit* انجام شده است، به جای آن این دو عدد به صورت بیت به بیت با هم OR می‌شوند. زیرا عدد *bit* همواره در یک بیت مقدار ۱ دارد و در سایر بیت‌ها مقدارش صفر است (*bit* برابر با بزرگ‌ترین توان ۴ کوچک‌تر از عدد ورودی است). از طرفی در اولین باری که مقدار *res* عددی غیر صفر می‌شود، مقدارش با *bit* برابر است و از آن به بعد در هر بار تکرار حلقه مقدار *bit* دو بیت شیفت می‌خورد ولی مقدار *res* یک بیت شیفت می‌خورد. در نتیجه در هر جایی که این دو مقدار با هم جمع می‌شوند مقدار *bit* در جایی غیر صفر است که مقدار *res* در آنجا صفر است؛ در نتیجه در جمع بین بیت‌های این دو عدد *carry* ایجاد نمی‌شود و کافیست بیت‌ها دوبار OR شوند.

۲-۳-۸-۳ مازول eraser

این مازول بدین صورت است است یک سیگنال *erase* دریافت می‌کند و اگر این سیگنال ۰ باشد آنگاه خروجی صفر می‌شود و اگر ۱ باشد ورودی را روی خروجی قرار می‌دهد.

۲-۳-۸-۴ سایر بخش‌ها

در این جا یک مالتی پلکسر استفاده می‌شود که براساس خروجی مقایسه‌کننده مقدار عدد ورودی یا حاصل تفریق $bit + res$ از عدد ورودی را در خروجی مازول قرار می‌دهد. همچنین مقادیر *bit* و *res* نیز شیفت داده می‌شوند.

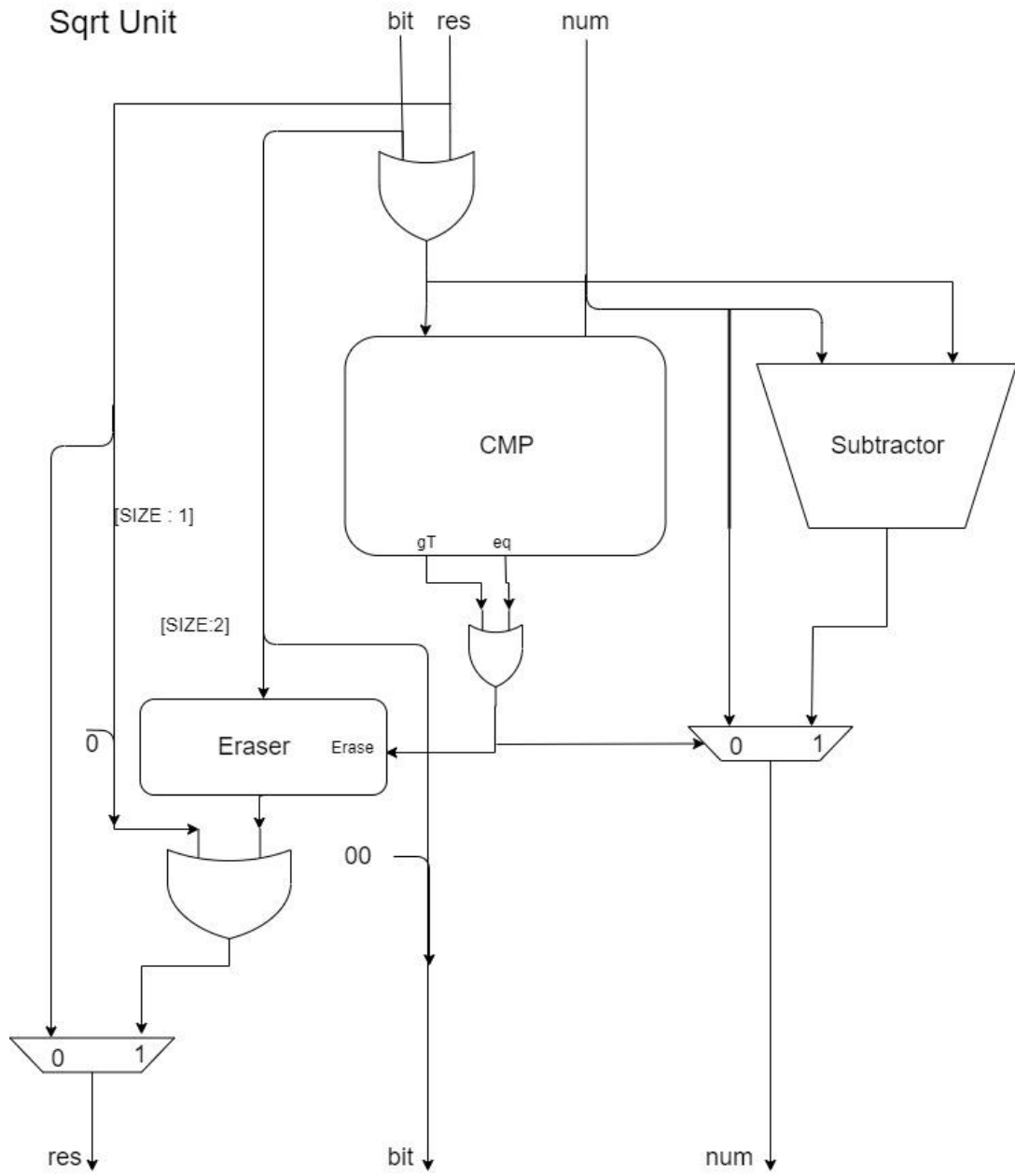

شکل ۱۵ : ماژول *sqrt_unit*

۲-۴ رسیدگی به حالات استثناء

در جداول زیر تمام حالات خاص، و نتیجه آن نوشته شده است. جدول اول مربوط به تقسیم و جدول دوم مربوط به جذر است. کد وریلاگ متناظر با این جدول، برای رسیدگی به حالات خاص پیاده سازی شده است.

جدول ۳: حالت های خاص برای تقسیم

DIVIDEND	DIVISOR	RESULT
NaN	every thing	NaN
every thing	NaN	NaN
zero	zero	NaN
infinty	infinity	NaN
zero	not zero	zero
not infinity	infinity	zero
infinity	not infinity	infinity
not zero	zero	infntity

جدول ۴ : حالت های خاص برای جذر

INPUT	RESULT
NaN	NaN
infinity	infinity
zero	zero
negative	NaN
denormal	NaN

۲-۵ ماژول FPU

این ماژول تمام مدار را در بر می‌گیرد و عملیات‌های خواسته شده در سطح بالا توسط این ماژول انجام می‌شود. ورودی‌های آن به شرح زیرند:

clk: کلاک مدار

rst: ریست مدار

start: سیگنالی که آغاز عملیات را به اطلاع ماژول می‌رساند.

inpA & inpB: ورودی‌های مدار؛ در عملیات تقسیم، *inpA* مقسوم و *inpB* مقسوم علیه است و در عملیات جذر، *inpA* عددی است که جذر آن محاسبه می‌شود و *inpB* در جذر نادیده انگاشته می‌شود.

operation: مشخص می‌کند که عملیات خواسته شده چیست و همچنین تعیین کننده‌ی دقت واحد یا دقت مضاعف بودن عدد است.

مقدار خروجی در *res* قرار داده می‌شود و با استفاده از سیگنال *ready*، پایان عملیات و درست بودن مقدار روی خروجی اطلاع داده می‌شود.

مسیر داده این ماژول شامل ۴ قسمت اصلی می‌شود که به صورت زیر شرح داده شده است.

۲-۵-۱ ماژول Input Interface

ماژول input interface در ابتدای مسیر ورود داده‌ها به ماژول قرار دارد و به صورت کاملاً ترکیبی طراحی شده است. در اینجا، داده‌های ورودی به input interface داده می‌شود تا فرمت مناسبی برای استفاده توسط ماژول‌های تقسیم و جذر ساخته بشود و همچنین در این بخش، توان، اعشار و علامت عدد از هم جدا می‌شوند و تا خروجی ماژول به صورت جداگانه پردازش می‌شوند. عملیات دیگری که در این قسمت انجام می‌گیرد، ایجاد سیگنال‌های *flags* است که برای مدیریت استثنایا استفاده می‌شوند.

۲-۵-۲ ماژول‌های جذر و تقسیم


این ماژول‌ها بدنه اصلی مدار را تشکیل می‌دهند و ورودی‌ها پس از عبور از input interface برای پردازش به این ماژول‌ها سپرده می‌شوند. انتخاب این که کدام ماژول اجرا شود توسط ورودی operation انجام می‌گیرد که پس از ورود به مدار توسط یک رجیستر ذخیره می‌شود.

۲-۵-۳ مالتی‌پلکسرهای خروجی

پس از اینکه ماژول فعال شده خروجی را محاسبه کرد، از تعدادی مالتی پلکسر استفاده می‌کنیم تا با توجه به عملیاتی که کاربر درخواست کرده است، خروجی تقسیم یا جذر را (هم اعشار و هم توان و هم علامت محاسبه شده) به output interface بدهیم تا خروجی مناسب برای نمایش دادن به کاربر را تولید کند.

۲-۵-۴ ماژول Output Interface


این ماژول علامت، اعشار و توان را به صورت جداگانه از مالتی‌پلکسرها دریافت می‌کند و با بسته کردن آن‌ها، پاسخ را در خروجی قرار می‌دهد.

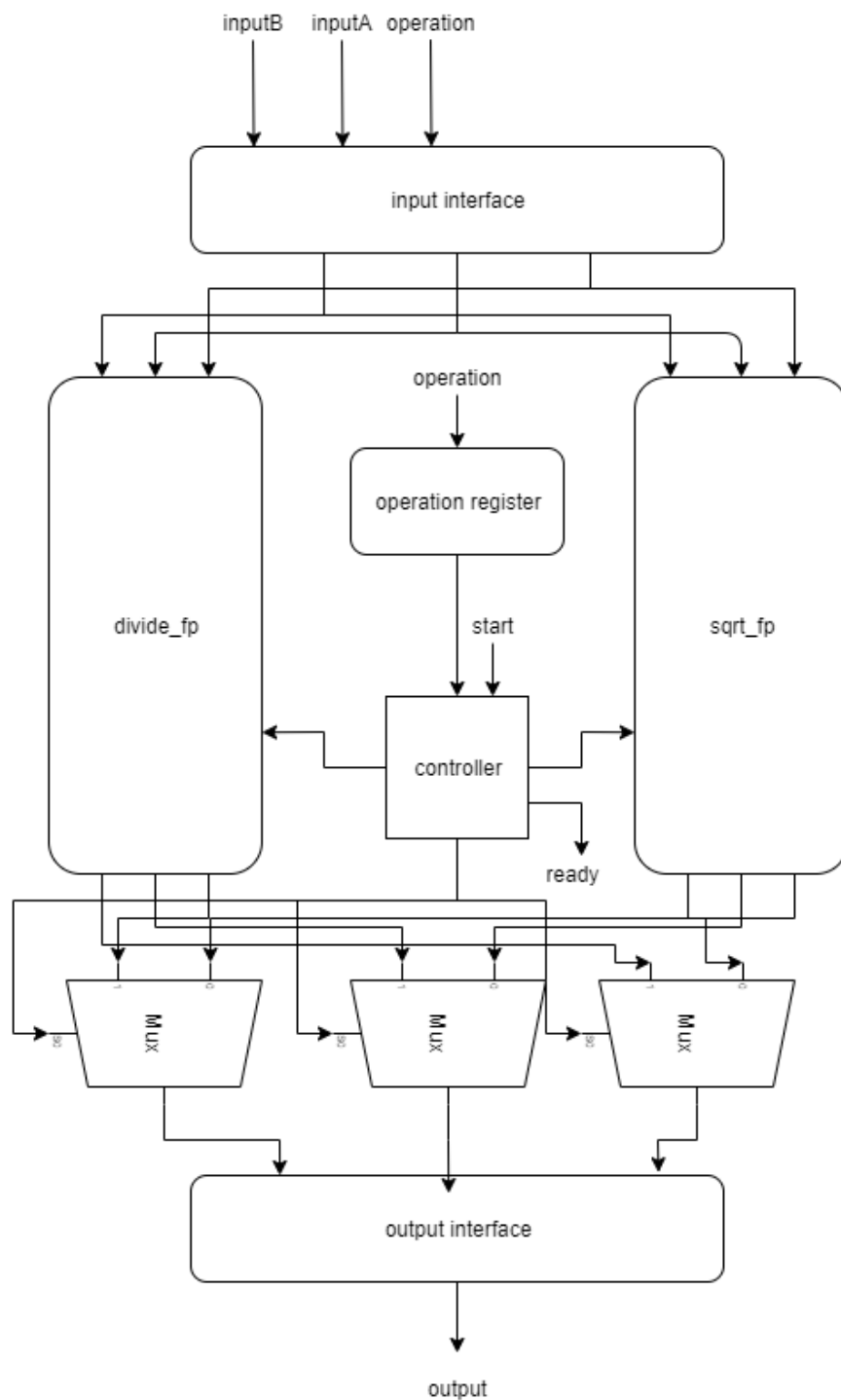

شکل ۱۶ : مسیر داده ماژول FPU

کنترلر این ماژول نیز سیگنال *start* را دریافت می‌کند و با توجه به نوع عملیات درخواست شده‌ی کاربر، یکی از ماژول‌های جذر یا تقسیم را راه‌اندازی می‌کند. برای راه‌اندازی این ماژول‌ها، هیچ‌یک از آن‌ها نباید در حال انجام محاسبه بر روی داده باشند و در نتیجه در یک زمان، تنها یکی از این دو

ماژول به انجام عملیات می‌پردازد. همچنین با توجه به وجود کنترلرهای داخلی در هر یک از ماژول‌های جذر و تقسیم، کنترلر مرکزی تعدادی کلاک (که برابر با تعداد کلاک‌های لازم برای آغاز کردن عملیات‌های تقسیم یا جذر است) می‌ایستد و پس از آن منتظر سیگنال *ready* می‌ماند که از یکی از این ماژول‌ها صادر شود.

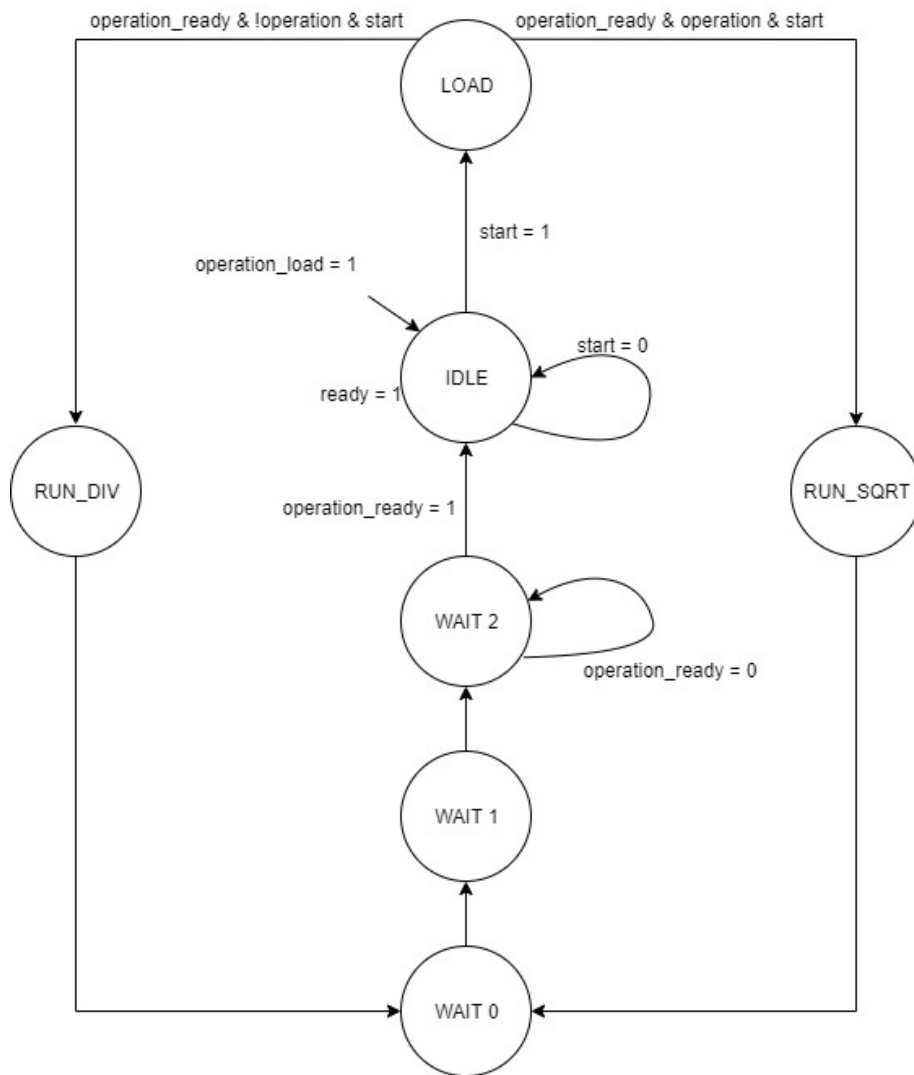

شکل ۱۷ : واحد کنترل ماژول FPU

۲-۶ واسط کاربری^۱

یک واسط کاربری به زبان پایتون نوشته شده است که در ارتباط با اسکریپت^۲ دیگری است که به زبان TCL^۳ نوشته شده است.

۲-۶-۱ اسکریپت پایتون

همان طور که در بخش ۱-۳-۲ گفته شد، برای استفاده از مدل طلایی به کتاب خانه `mpmath` نیاز داریم؛ بنابراین برای این که کد ما روی هر کامپیوتری قابلیت اجرا داشته باشد، باید این کتاب خانه در هنگام اجرا نصب شود. برای این منظور در کد واسط کاربری، ابتدا این شرط که کتاب خانه روی کامپیوتر نصب شده است یا نه، بررسی می شود و در صورتی که نصب نباشد، یک فایل `batch` به نام `mpmath.bat` را اجرا می کند که این فایل `batch` پس از ایجاد `directory` های مناسب، فایل `zip` مربوط به `mpmath` را که در `Test/libs/mpmath-1.1.0.zip` قرار دارد، `unzip` و نصب می کند.

سپس فایل هایی را که برای ساختن تست و بررسی آن هستند `import` می کنیم. توابع در بخش بعد شرح داده شده اند. به عنوان خروجی این اسکریپت، علاوه بر پاسخ عملیات ها در یک فایل، درصد دقت این پاسخ ها نشان داده می شود. نحوه بدست آوردن این درصد دقت در بخش ۳-۳ شرح داده شده است.

۲-۶-۱-۱ توابع

`getDirectoryFromSource` یک آدرس کامل را می گیرد و آن را نسبت به آدرس ریشه بر می گرداند

`getListOfFiles` لیست فایل های داخل یک `directory` را بر می گرداند

`getModTimes` زمان آخرین ویرایش فایل ها را بر می گرداند

`isCompiled` بررسی می کند که آیا فایل های پروژه `compile` شده اند یا نه

`writeCompileTime` زمان آخرین `compile` را ذخیره می کند

¹ User Interface

² Script

³ Tool Command Language

۲-۶-۱-۲ طریقه اجرا

برای حالت تست دستور زیر را در خط فرمان^۱ وارد می کنیم

```
python run.py -t <number_of_tests>
```

<number_of_tests> تعداد نمونه هایی است که می خواهیم به صورت خودکار برای تست کردن مدار ساخته شوند

برای حالتی که می خواهیم عملیات های دلخواه روی ورودی های دلخواه انجام شوند، دستور زیر را وارد می کنیم

```
python run.py <input_file_name>
```

<input_file_name> نام فایل ورودی است که توضیحات مربوط به آن در بخش ۲-۶-۳ آمده است.

۲-۶-۲ اسکریپت TCL

نام فایل ورودی و تعداد نمونه های آن از طریق فایل پایتون به این اسکریپت داده می شود. در صورتی که فایل ها از قبل compile شده باشند و پس از آن ویرایش نشده باشند، دوباره compile نمی شوند و در غیر این صورت compile می شوند. پس از compile، عملیات شبیه سازی^۲ صورت می گیرد و پس از آن هم تا انتهای کد اجرا می شود. هم چنین در مرحله ی compile، مسیر های فایل های پروژه اضافه می شوند.

۲-۶-۳ فایل ورودی

هر خط از فایل ورودی به صورت زیر باید باشد:

```
<operation>, <input1>, <input2_if_exists>
```

^۱ Command line

^۲ Simulation

اگر عملیات تقسیم باشد باید دو ورودی داشته باشیم که اولی بر دومی تقسیم می شود، و اگر جذر باشد یک ورودی دارد که از آن جذر گرفته می شود. توضیحات مربوط به حالات مختلف <operation> در جدول ۱ آمده است.

۲-۶-۴ فایل خروجی

در مرحله ی اجرای کد، پس از اتمام عملیات محاسباتی، نتایج در فایل به نام *output.csv* نوشته می شوند. هر خط از این فایل متناظر با همان خط در فایل ورودی است.

هر خط از این فایل به صورت زیر نوشته می شود:

<operation>, <input1>, <input2_if_exists>, <result>, <number_of_clocks>

در صورتی که عملیات تقسیم باشد، هر دو ورودی به ترتیب نوشته می شوند و در صورتی که عملیات جذر باشد، تنها ورودی نوشته می شود. فرمت همه این اعداد باینری است؛ ورودی و خروجی طبق استاندارد IEEE 754 نوشته می شوند. هم چنین، <number_of_clocks> تعداد کل کلاک هایی را که عملیات طول کشیده است نشان می دهد.

۳ شبیه سازی و تست

روی ۷ میلیون نمونه ی تصادفی تست انجام شده است و تمامی آن ها با دقت 100% درستی آزمایی^۱ شده است.

نحوه تست کلی مدار در بخش های زیر شرح داده شده است.

۳-۱ Test Bench

علاوه بر Test Bench های ماژول های درونی، یک Test Bench کلی هم برای مدار نوشته شده که در آن یک نمونه^۲ از ماژول FPU را تست می کنیم. بخش های مختلف آن به شرح زیر است.

۳-۱-۱ ورودی و خروجی

برای این که بتوان این ماژول را در تعداد بالا تست کرد به گونه ای که نیاز به تغییر زیادی در test bench نباشد و همچنین برای بررسی خودکار تست ها ورودی ها را از فایل می خوانیم و خروجی ها را نیز در فایل می نویسیم (برای تغییر تعداد تست ها کافایت عدد REPEAT را تغییر دهیم). برای خواندن و نوشتن نیز از فایل csv استفاده می کنیم که هم فرمت ساده ای دارد و هم با توجه به پشتیبانی نرم افزار excel عملیات های تست و بررسی درستی خروجی ها ساده تر انجام می شود. برای خواندن و نوشتن ورودی ها از ماکروهای زبان C استفاده می شود.

۳-۱-۲ ریست و خاتمه عملیات

این بخش در یک بلوک initial جداگانه پیاده می شود و سیگنال های ریست و همچنین خاتمه مدار را مشخص می کند.

۳-۱-۳ دادن ورودی ها به ماژول اصلی

در بلاک اصلی initial ورودی ها از فایل خوانده شده و بسته به نوع عملیات خروجی ها را می نویسیم. از سویی برای این که خروجی های ماژول آماده شده باشند منتظر دیدن سیگنال ready مدار می مانیم و پس از آن نیز یک کلاک صبر می کنیم تا خروجی به حالت پایدار درآید. پس از آن نیز

¹ Verify

² Instance


بسته به نوع عملیات، خروجی را در فایل می‌نویسیم (زیرا بسته به نوع عملیات خروجی‌های متفاوتی در فایل نوشته می‌شود).

۳-۱-۴ شمارنده کلاک

برای شمارش تعداد کلاک‌های مصرف شده در هر بار اجرای عملیات، از یک شمارنده استفاده می‌کنیم که باعث می‌شود که بررسی تعداد کلاک‌های مصرف شده در هر بار عملیات ساده‌تر شود. شمارنده‌ای که این عملیات را انجام می‌دهد، با مشاهده سیگنال *start* صفر می‌شود و تا زمانی که سیگنال *ready* صادر نشود در هر لبه بالا رونده کلاک یک واحد افزوده می‌شود.

۳-۲ نمونه‌هایی از تست مدار روی Wave

همان‌طور که در بخش ۲-۶ گفته شد، پس از *compile* کد ها، شبیه‌سازی صورت می‌گیرد اما این شبیه‌سازی توسط *vsim* در پس زمینه انجام می‌شود؛ ما برای این که نتایج را ببینیم شبیه‌سازی را در محیط *Vivado* انجام دادیم. توجه کنید که تعداد کلاک‌های اجرایی شامل زمان‌های مربوط به دریافت ورودی و بازگردانی خروجی نیز می‌باشد.

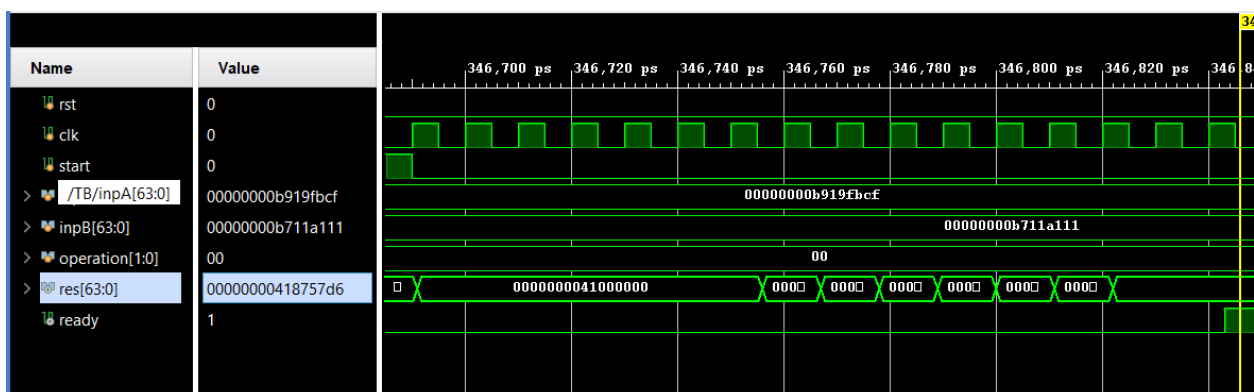


شکل ۱۸: نتیجه شبیه‌سازی - عملیات تقسیم - ۱

همانگونه که در تصویر مشاهده می‌کنید عدد

$$-1.46850230521522462368011474609 \times 10^{-4}$$


بر عدد $-8.68017468746984377503395080566 \times 10^{-6}$

تقسیم گردیده است و حاصل آن که عدد $1.6917888641357421875 \times 10^1$ است در تعداد ۱۶ کلاک آماده شده است. این عملیات با دقت واحد است.

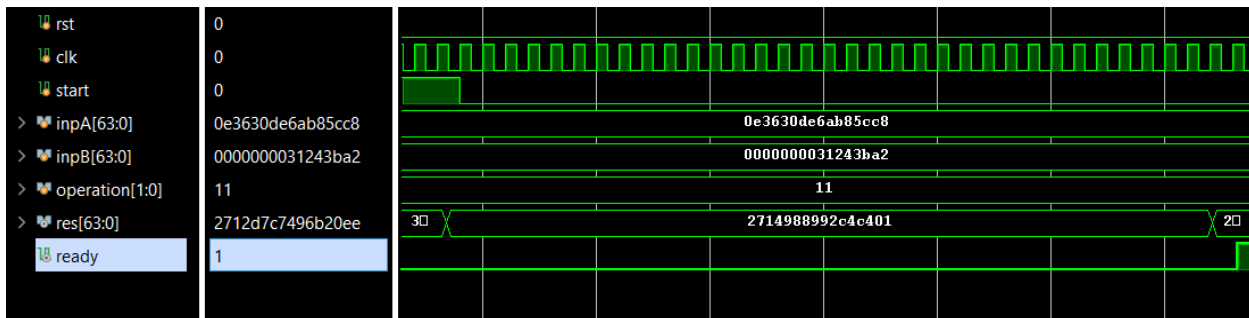


شکل ۱۹: نتیجه شبیه سازی - عملیات جذر - ۱

همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید عدد $3.32796127476367806509331758208 \times 10^{-240}$ جذر گرفته شده است که و حاصل آن که عدد $1.82427006629053613574618211598 \times 10^{-120}$ است در تعداد ۳۶ کلاک آماده شده است. این عملیات با دقت مضاعف است.

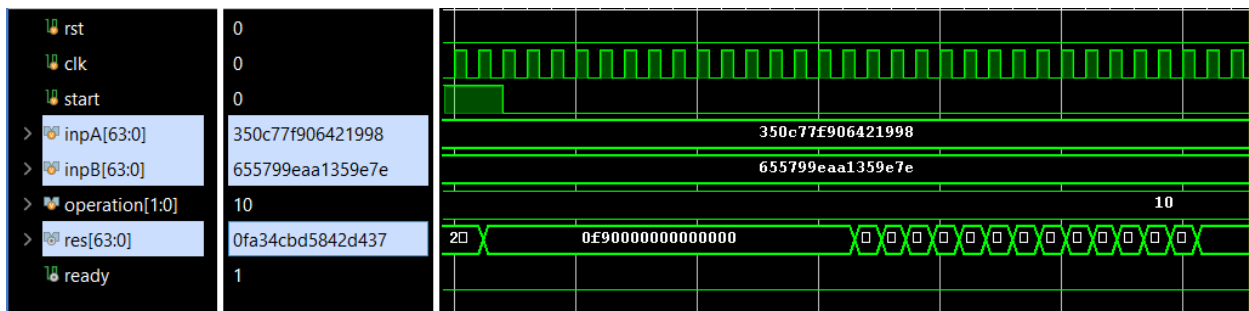

شکل ۲۰: نتیجه شبیه سازی - عملیات تقسیم - ۲

همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید عدد $3.71533134059355382513869500292 \times 10^{-53}$ بر عدد $1.53021403048194713683931405726 \times 10^{180}$ تقسیم گردیده است و حاصل آن که عدد $2.42798148924526235730505157598 \times 10^{-233}$ است در تعداد ۳۳ کلاک آماده شده است. این عملیات با دقت مضاعف است.

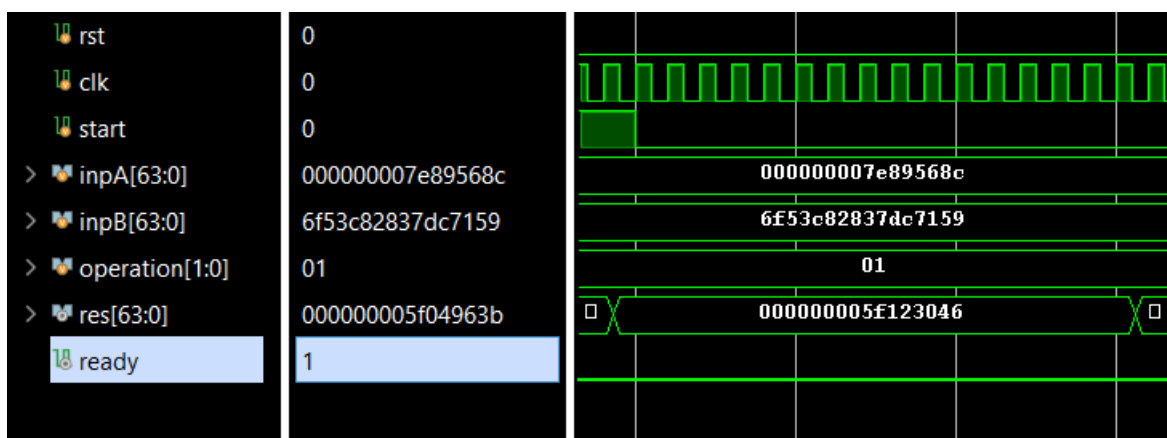

شکل ۲۱: نتیجه شبیه سازی - عملیات جذر - ۲

همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید عدد $9.1276806244855990498867271279 \times 10^{37}$ جذر گرفته شده است که و حاصل آن که عدد $9.553888530699124736 \times 10^{18}$ است در تعداد ۳۶ کلاک آماده شده است. این عملیات با دقت واحد است.

۳-۳ درستی آزمایی

همانطور که پیش تر توضیح داده شده است، نتایج حاصل از شبیه سازی در فایل csv نوشته خواهد شد. برای تست اکثر ماژول ها در فایل testHelper تابعی برای تولید تست و درستی آزمایی نتایج حاصل از خروجی قرار داده شده است. در اینجا فقط به توضیح شیوه انجام تست ماژول اصلی (FPU) می پردازیم. هنگامی که نتایج حاصل از شبیه سازی در فایل csv قرار گرفت، تابع FPUTestVerifier موجود در کتابخانه testHelper با دریافت آدرس فایل خروجی شبیه سازی به راستی آزمایی تست ها می پردازد. فایل خروجی حاصل از شبیه سازی ماژول FPU، نتایج حاصل را به صورت زیر در فایل خروجی خود قرار می دهد:

تقسیم	Operation	Input1	Input2	Result	Num of cycles
جذر	Operation	Input	-	Result	Num of cycles

تابع FPUTestVerifier

این تابع با توجه به نوع operation یکی از دو مسیر لازم برای ارزیابی جذر یا تقسیم را انتخاب می نماید. پس از استخراج داده های ورودی، آن ها را به توابع Sqrt یا Divide می دهد. این دو

تابع به طور مستقیم از توابع موجود در رابط مدل طلایی استفاده کرده و نتایج را به صورت نرم افزاری شبیه سازی می کند. سپس نتیجه حاصل از ماژول FPU از فایل csv استخراج شده و به کمک تابع `check_answer` با نتیجه شبیه سازی با استفاده از مدل طلایی مقایسه می شود. در صورتی که نتیجه غلط باشد، نتیجه مورد انتظار و نتیجه حاصل شده نمایش داده خواهد شد. در پایان نیز درصد دقت تست نمایش داده می شود.


تابع `check_answer`

در زبان های نرم افزاری مانند Python یا C++، با بهره گیری از توانایی CPU های اینتل، برای محاسبات floating point محاسبات را با دقت بالاتر از ۳۲ یا ۶۴ بیت انجام می دهند و در پایان وقتی بخواهند اعداد را به فرمت ۳۲ یا ۶۴ بیتی تبدیل کنند، مقدار *mantissa* را به بالا یا پایین گرد می کند. چون در FPU همچنین مکانیزمی وجود ندارد، فرض بر آن شد که همیشه مقدار *mantissa* را همان ۲۳ یا ۵۲ بیت در نظر بگیریم. لذا تفاوت نتیجه محاسبه شده توسط FPU و کد python تنها در جمع یک مقدار یک با *mantissa* است. بنابراین در تابع `check_answer` ابتدا بررسی می کنیم اگر مقدار محاسبه شده FPU و کد Python برابر باشد جواب درست بر می گرداند. اگر برابر نباشند، نتیجه حاصل از FPU را با یک جمع کرده و با نتیجه کد Python مقایسه می کند. در صورتی که برابر باشد جواب درست برمی گرداند و در غیر این صورت جواب نادرست برمی گرداند.

۴ سنتز

سنتز مدار به کمک نرم افزار vivado صورت گرفته است. ابتدا برای این منظور باید include path در پروژه vivado مطابق با کامپیوتر تنظیم شود. به عبارت دیگر باید در آدرس tools/setting/Verilog options/included path تمام زیر پوشه های موجود در پروژه وارد شود. در فرایند سنتز تعدادی هشدار^۱ وجود داشت که با بررسی آن‌ها دریافتیم ایرادی جدی وجود ندارد. در هشدارهای داده شده، فقط یک مورد سیم وجود دارد که به هیچ کجا وصل نشده است (در output interface) که این عمل عامدانه و از روی آگاهی صورت گرفته است لذا مشکلی وجود ندارد.

در تست functional بعد از سنتز، عملکرد مدار به درستی صورت نمی‌گرفت و در FSM ساخته شده، وضعیت تغییر نمی‌کرد. با بررسی‌های انجام شده و تجزیه مدار سنتز شده برای FSM دریافتیم که در شماتیک ایجاد شده مشکلی وجود ندارد و عدم اجرای صحیح مدار، به شکلی است که رجیستر مربوط به تغییر وضعیت، مقدار صحیح ورودی را دریافت می‌کند، کلاک دارد و load آن فعال است، اما نمونه برداری صورت نمی‌گیرد. در پایان این ایراد عجیب در شبیه‌سازی بعد از سنتز با وجود تلاش‌های بسیار زیاد، رفع نگردید. در زیر به گزارشات مربوط به سنتز می‌پردازیم:

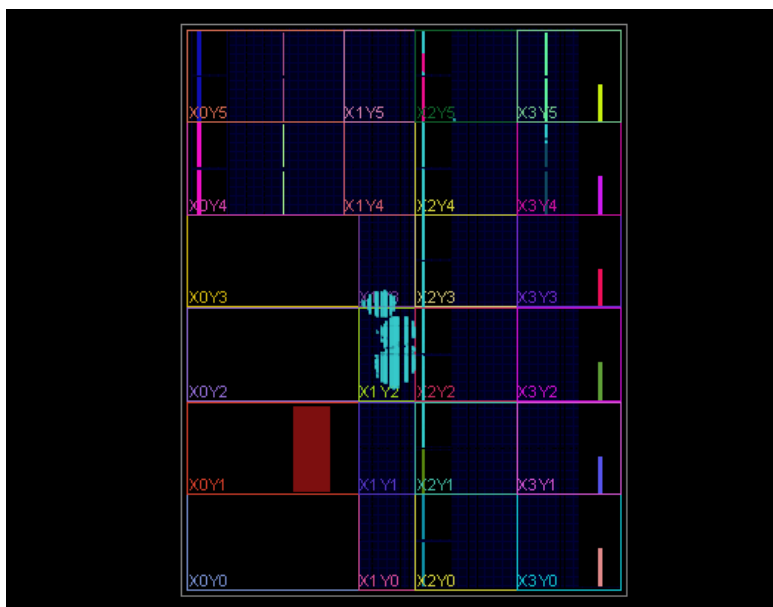

شکل ۲۲: نقشه قرارگیری مدار روی بورد

^۱ Warning

۴-۱ گزارش زمانی مدار^۱

در تصاویر زیر، نتیجه بعد از سنتز و بعد از پیاده‌سازی^۲ را مشاهده می‌کنید. بعد از پیاده‌سازی، hold به طور کامل برطرف شده است.

جدول ۵: گزارش زمانی سنتز

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 3.785 ns	Worst Hold Slack (WHS): -0.075 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 2.000 ns
Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns	Total Hold Slack (THS): -13.034 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 416	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 1203	Total Number of Endpoints: 1203	Total Number of Endpoints: 826

Timing constraints are not met.

جدول ۶: گزارش زمانی پیاده‌سازی

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 0.916 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.058 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 2.000 ns
Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 1203	Total Number of Endpoints: 1203	Total Number of Endpoints: 826

All user specified timing constraints are met.

¹ Design timing summary

² Implementation

۴-۲ گزارش کلاک^۱

فرکانس ماکسیمم: ۹۰ مگاهرتز

جدول ۷: گزارش کلاک

Name	Waveform	Period (ns)	Frequency (MHz)
✓ clk	{0.000 5.000}	10.000	100.000
clk_out1_clk_wiz_0	{0.000 5.556}	11.111	90.000

Timing Check	Count	Worst Severity
no_input_delay	131	High
no_output_delay	65	High
no_clock	0	
constant_clock	0	
pulse_width_clock	0	
unconstrained_internal_endpoints	0	
multiple_clock	0	
generated_clocks	0	
loops	0	
partial_input_delay	0	
partial_output_delay	0	
latch_loops	0	

¹ Clock Report Summary

۳-۴ گزارش Clock Interaction

جدول ۸: گزارش Clock Interaction


Source Clock	Destination Clock	Edges (WNS)	WNS (ns)	TNS (ns)	Failing Endpoints (TNS)	Total Endpoints (TNS)	Path Req (WNS)
clk_out1_clk_wiz_0	clk_out1_clk_wiz_0	rise - rise	0.916	0.000	0	1203	11.111

Edges (WHS)	WHS (ns)	THS (ns)	Failing Endpoints (THS)	Total Endpoints (THS)	Path Req (WHS)	Clock Pair Classification	Inter-Clock Constraints
rise - rise	0.058	0.000	0	1203	0.000	Clean	Timed

۴-۴ گزارش بهره‌برداری^۱

جدول ۹: گزارش بهره‌برداری

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	3945	230400	1.71
FF	823	460800	0.18
IO	198	360	55.00
BUFG	1	544	0.18
MMCM	1	8	12.50

 

¹ Utilization

Ref Name	Used	Functional Category
LUT5	1514	CLB
LUT3	1146	CLB
LUT6	981	CLB
FDCE	823	Register
LUT4	584	CLB
LUT2	431	CLB
LUT1	267	CLB
CARRY8	253	CLB
INBUF	133	I/O
IBUFCTRL	133	Others
OBUF	65	I/O
MUXF7	1	CLB
MMCME4_ADV	1	Clock
BUFGCE	1	Clock

۴-۵ گزارش توان^۱


جدول ۱۰: گزارش توان

Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 0.692 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 25.7°C

Thermal Margin: 74.3°C (75.2 W)
Effective θ_{JA} : 1.0°C/W
Power supplied to off-chip devices: 0 W
Confidence level: Low

 [Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity



¹ Power report

Supply Source	Voltage (V)	Total (A)	Dynamic (A)	Static (A)
Vccint	0.850	0.199	0.064	0.136
Vccint_io	0.850	0.072	0.002	0.070
Vccbram	0.850	0.002	0.000	0.002
Vccaux	1.800	0.148	0.000	0.148
Vccaux_io	1.800	0.069	0.014	0.055
Vcco33	3.300	0.000	0.000	0.000
Vcco25	2.500	0.000	0.000	0.000
Vcco18	1.800	0.012	0.012	0.000
Vcco15	1.500	0.000	0.000	0.000
Vcco135	1.350	0.000	0.000	0.000
Vcco12	1.200	0.000	0.000	0.000
Vcco10	1.000	0.000	0.000	0.000
Vccadc	1.800	0.008	0.000	0.008
VCC_PSINTFP	0.850	0.000	0.000	0.000
VCC_PSINTLP	0.850	0.005	0.000	0.005
VPS_MGTRAVCC	0.850	0.000	0.000	0.000
VCC_PSINTFP_DDR	0.850	0.000	0.000	0.000
VCC_PSPLL	1.200	0.002	0.000	0.002
VPS_MGTRAVTT	1.800	0.000	0.000	0.000
VCCO_PSDDR_504	1.200	0.000	0.000	0.000
VCC_PSAUX	1.800	0.002	0.000	0.002
VCC_PSBATT	1.200	0.000	0.000	0.000
VCC_PSDDR_PLL	1.800	0.000	0.000	0.000
VCCO_PSIO0_500	3.300	0.000	0.000	0.000
VCCO_PSIO1_501	3.300	0.000	0.000	0.000
VCCO_PSIO2_502	3.300	0.000	0.000	0.000
VCCO_PSIO3_503	3.300	0.000	0.000	0.000
VCC_PSADC	1.800	0.001	0.000	0.001
VCCINT_VCU	0.900	0.025	0.000	0.025
MGTAVcc	0.900	0.000	0.000	0.000
MGTAVtt	1.200	0.000	0.000	0.000
MGTVccaux	1.800	0.000	0.000	0.000

۴-۶ سایر گزارش‌های موجود در فایل Log

۴-۶-۱ FSM های تشخیص داده شده و کدینگ جدید آنها

جدول ۱۱: FSM های فایل Log

INFO: [Synth 8-802] inferred FSM for state register 'ps_reg' in module 'input_wrapper_CU'			
INFO: [Synth 8-802] inferred FSM for state register 'ps_reg' in module 'sqrt_CU'			
INFO: [Synth 8-802] inferred FSM for state register 'ps_reg' in module 'div_wrapper_CU'			
INFO: [Synth 8-802] inferred FSM for state register 'ps_reg' in module 'FPU_CU'			
	State	New Encoding	Previous Encoding
	IDLE	00	00
	LOAD	01	01
	RUN	10	10
INFO: [Synth 8-3354] encoded FSM with state register 'ps_reg' using encoding 'sequential' in module 'input_wrapper_CU'			
	State	New Encoding	Previous Encoding
	IDLE	000	000
	START	001	001
	SELECT	010	010
	LOAD	011	011
	FINISH	100	100
INFO: [Synth 8-3354] encoded FSM with state register 'ps_reg' using encoding 'sequential' in module 'sqrt_CU'			
	State	New Encoding	Previous Encoding
	IDLE	00	00
	RESET	01	01
	CALCULATE	10	10
INFO: [Synth 8-3354] encoded FSM with state register 'ps_reg' using encoding 'sequential' in module 'div_wrapper_CU'			
INFO: [Synth 8-6159] Found Keep on FSM register 'ps_reg' in module 'FPU_CU', re-encoding will not be performed			
	State	New Encoding	Previous Encoding
*	IDLE	000	000
	LOAD	110	110
	RUN_DIV	001	001
	RUN_SQRT	010	010
	WAIT0	011	011
	WAIT1	100	100
	WAIT2	101	101

۴-۶-۲ گزارش سیم‌هایی با چند Driver

جدول ۱۲: گزارش سیم‌های با چند Driver

Report Check Netlist:					
	Item	Errors	Warnings	Status	Description
1	multi_driven_nets	0	0	Passed	Multi driven nets

۴-۶-۳ گزارش Component های مصرف شده

جدول ۱۳: گزارش Component های مصرف شده

Detailed RTL Component Info :					
+---Adders :					
	3 Input	106 Bit	Adders :=	8	
	2 Input	106 Bit	Adders :=	4	
	4 Input	13 Bit	Adders :=	1	
	3 Input	12 Bit	Adders :=	1	
+---XORs :					
	2 Input	1 Bit	XORs :=	159	
+---Registers :					
		106 Bit	Registers :=	10	
		11 Bit	Registers :=	3	
		2 Bit	Registers :=	1	
+---Muxes :					
	2 Input	106 Bit	Muxes :=	43	
	3 Input	106 Bit	Muxes :=	1	
	2 Input	64 Bit	Muxes :=	1	
	2 Input	53 Bit	Muxes :=	8	
	3 Input	53 Bit	Muxes :=	2	
	4 Input	53 Bit	Muxes :=	1	
	2 Input	13 Bit	Muxes :=	1	
	2 Input	11 Bit	Muxes :=	9	
	3 Input	11 Bit	Muxes :=	1	
	3 Input	7 Bit	Muxes :=	1	
	4 Input	3 Bit	Muxes :=	4	
	2 Input	3 Bit	Muxes :=	10	
	5 Input	3 Bit	Muxes :=	1	
	8 Input	3 Bit	Muxes :=	1	
	3 Input	2 Bit	Muxes :=	2	
	2 Input	2 Bit	Muxes :=	5	
	2 Input	1 Bit	Muxes :=	5	
	3 Input	1 Bit	Muxes :=	4	
	5 Input	1 Bit	Muxes :=	8	

۴-۶-۴ گزارش فضای مصرف شده توسط هر ماژول

جدول ۱۴: گزارش فضای مصرفی هر ماژول

	Instance	Module	Cells
1	top		6199
2	fpu	FPU	5955
3	CU	FPU_CU	10
4	DP	FPU_DP	5945
5	Fp_sqrt	fp_sqrt	2248
6	Input_wrapper	input_wrapper	242
7	CU	input_wrapper_CU	17
8	DP	input_wrapper_DP	225
9	exponent_register	register_sqrt_parameterized1_18	30
10	mantis_register	register_sqrt_parameterized0_19	195
11	Main_module	sqrt	2006
12	Controller	sqrt_CU	11
13	Datapath	sqrt_DP	1993
14	max_power_mux	multiplexer	38
15	num_mux	multiplexer_5	106
16	number_reg	register_sqrt_parameterized0	384
17	out_reg	register_sqrt_parameterized0_6	53
18	power_reg	register_sqrt_parameterized0_7	929
19	result_reg	register_sqrt_parameterized0_8	243
20	sqrt_level1	sqrt_unit	22
21	Comparator	comparator_16	7
22	Subtactor	subtractor_17	15
23	sqrt_level2	sqrt_unit_9	23
24	Comparator	comparator_14	8
25	Subtactor	subtractor_15	15
26	sqrt_level3	sqrt_unit_10	173
27	Comparator	comparator_12	8
28	Subtactor	subtractor_13	165
29	sqrt_level4	sqrt_unit_11	22
30	Comparator	comparator	8
31	Subtactor	subtractor	14
32	fp_divide	wrapper	3523
33	DP	div_wrapper_DP	3487
34	M1	divider	3376
35	r1	register_div	239
36	r2	register_div_1	1490
37	r3	register_div_2	1378
38	r4	register_div_3	199
39	r5	register_div_4	65
40	expA_reg	register_sqrt_parameterized1	43
41	expB_reg	register_sqrt_parameterized1_0	45
42	cu	div_wrapper_CU	36
43	operationRegister	register_sqrt	174

Report Cell Usage:

	Cell	Count
1	clk_wiz_0	1
2	CARRY8	253
3	LUT1	267
4	LUT2	431
5	LUT3	1146
6	LUT4	584
7	LUT5	1514
8	LUT6	981
9	MUXF7	1
10	FDCE	823
11	IBUF	132
12	OBUF	65

۵ نتیجه گیری

در ابتدا درباره تاریخچه و کاربردهای ماژول FPU در صنعت توضیحاتی ارائه گردید. سپس درباره مدل طلایی و خواص و پیاده‌سازی‌های آن به صورت مفصل بحث گردید. در ادامه پایه ریاضی و جبری اعمال انجام شده و برخی اثبات‌های ریاضی برای استفاده از الگوریتم‌های مورد استفاده آورده شد. در ادامه بحث، هر یک از ماژول‌ها استفاده شده و کاربرد آن‌ها و تناظر آن‌ها با الگوریتم‌های مورد استفاده آورده شد. سپس به تفصیل راجع به اسکریپت TCL و رابط پایتون برای سهولت تست و شبیه‌سازی موضوعاتی بیان شد و شیوه‌های تست به طور دقیق مورد بحث قرار گرفت. در پایان نیز شرح عمل سنتز و گزارشات حاصل از آن مطرح گردید که حاکی از موفقیت این عملیات است.

تعداد کلاک‌های اجرایی عملیات‌ها در مدار طراحی شده، برای دقت واحد حداکثر ۱۳ کلاک و برای دقت مضاعف حداکثر ۲۷ کلاک می‌باشد.

برخی از دست‌آورد ها

۱. سادگی پیاده‌سازی الگوریتم‌های انتخاب شده و کارایی آن‌ها
۲. مصرف انرژی کم
۳. ماژولار بودن ساختار پروژه و قابلیت استفاده مجدد از ماژول‌ها در سایر پروژه‌ها
۴. سهولت شبیه‌سازی به کمک اسکریپت‌های نوشته شده

[1] *Wikipedia - nth root algorithm*

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nth_root_algorithm

[2] *Wikipedia - long division algorithm*

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Long_division

[3] *Wikipedia - computing square roots*

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Methods_of_computing_square_roots

[4] *Wikipedia - shifting nth root algorithm*

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shifting_nth_root_algorithm

[5] *Wolfram Mathworld – square root algorithms*

<http://mathworld.wolfram.com/SquareRootAlgorithms.html>

[6] *View Point Systems – product testing methods*

<https://www.viewpointusa.com/TM/wp/product-testing-methods-industrial-hardware-products/>

[7] *Wikipedia – IEEE754*

https://en.m.wikipedia.org/wiki/IEEE_754

[8] *Wikipedia – floating point unit*

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Floating-point_unit

[9] *MPmath – MPmath documentation*

<http://mpmath.org/doc/current/>